



แผนการจัดการเรียนรู้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567
สาขาวิชาไฟฟ้า
กลุ่มอาชีพพลังงาน ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

รหัสวิชา 30104-2003

วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาบ้านฝื่อ

คำนำ

แผนการสอนวิชาเครื่องกลไฟฟ้า 1 รหัสวิชา 30104-2003 นี้เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนวิชาเครื่องกลไฟฟ้า 1 โดยผู้เขียนได้นำความรู้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์มาผสมผสานกับประสบการณ์การสอนวิชาทางด้านไฟฟ้าเป็นเวลามากหลายปี โดยจัดทำตั้งแต่การวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง รายละเอียดหัวข้อเรื่อง รายการวิเคราะห์เนื้อหาวิชา จุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้และสมรรถนะ ตารางวิเคราะห์ระดับพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย จิตพิสัย กำหนดการเรียนรู้ สาระสำคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดผล/ประเมินผล ใบความรู้ ใบงาน ใบปฏิบัติงาน ใบมอบหมายงาน แบบฝึกหัด ใบเฉลยแบบทดสอบ ใบเฉลยแบบฝึกหัด แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรม แบบวัดผลการปฏิบัติงาน แบบประเมินผลการเรียน บันทึกหลังการสอน เพื่อนำผลไปพัฒนาหรือปรับปรุงการสอนต่อไป

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ลักษณะรายวิชา	ค
วิธีการวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง หัวข้อหลัก(Main Element)/หน่วยการเรียนรู้(Learning Unit)	ง
การวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง หัวข้อหลัก(Main Element)/หัวข้อย่อย (Element)	จ
รายการวิเคราะห์ เนื้อหาวิชา จุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา	ญ
ตารางวิเคราะห์ระดับ พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย จิตพิสัย	ฐ
กำหนดการเรียนรู้	ฑ
ตารางกำหนดน้ำหนักคะแนนและเกณฑ์ผ่าน	ฒ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง	1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ชนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง	12
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง คุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง	23
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การวิเคราะห์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและประสิทธิภาพ	35
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การทำงานและชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง	45
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง คุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและประสิทธิภาพ	56
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การควบคุมความเร็วและการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง	67
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง โครงสร้างและการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า	77
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง วงจรสมมูลของหม้อแปลงไฟฟ้า	89
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า	99
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า	108
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง การนำหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส มาต่อเข้ากับไฟฟ้า 3 เฟส	117

หลักสูตรรายวิชา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มอาชีพ พลังงาน ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา ไฟฟ้า

รหัส30104-2003 ชื่อวิชา การติดตั้งไฟฟ้า 1

ทฤษฎี 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 5 หน่วยกิต

อ้างอิงมาตรฐาน

1. มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 2
2. มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 2

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

ติดตั้งวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้ากำลัง และวงจรสื่อสารภายในอาคาร ติดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟ้า ตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่องของระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสารภายในอาคารตามมาตรฐานการติดตั้งด้วยความ รอบคอบ และปลอดภัย

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. รู้และเข้าใจลักษณะสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และหม้อแปลงไฟฟ้า
2. สามารถทดสอบและควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และหม้อแปลงไฟฟ้า
3. มีทัศนคติในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย


สมรรถนะรายวิชา



1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า
3. ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
4. ต่อหม้อแปลงไฟฟ้า ทดสอบหาประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะสมบัติของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงแบบต่าง ๆ ในสภาวะไม่มีโหลดและมีโหลด ลักษณะสมบัติของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมีแปรงถ่านและไร้แปรงถ่าน การเริ่มหมุนและการควบคุมความเร็ว หลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า วงจรสมมูลและเฟสเซอร์ไดอะแกรม การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า การต่อหม้อแปลงไฟฟ้าใช้งานเฟสเดียวและสามเฟส


ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้

	การวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง		
	รหัสวิชา 30104-2003	ชื่อวิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1	เวลา 72 ชั่วโมง 3 หน่วยกิต
	หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)		สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
หัวข้อหลัก(Main Element)/ หน่วยการเรียนรู้(Learning Unit)	หัวข้อย่อย (Element)		
1. โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กระแสตรง	1.1 โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กระแสตรง 1.2 หน้าทีและส่วนต่าง ๆ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 1.3 การพันขดลวดอาร์เมเจอร์ 1.4 ผังการลวดขดลวดอาร์เมเจอร์ 1.5 จำนวนทางขนานของการพันขดลวดอาร์เมเจอร์		
2. ชนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง	2.1 ความหมายของการกระตุ้น 2.2 ชนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 2.3 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระตุ้นแยก 2.4 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระตุ้นตัวเอง 2.5 แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่อาร์เมเจอร์ 2.6 การคำนวณหาแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่อาร์เมเจอร์		
3. คุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง	3.1 คุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระตุ้นแยก 3.2 คุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบขั้วต 3.3 คุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซีรီးส 3.4 คุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบคอมปาวด์ 3.5 การเกิดอาร์เมเจอร์รีแอกชัน 3.6 การเกิดคอมมิวเทชัน		
4. การวิเคราะห์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและ ประสิทธิภาพ	4.1 วงจรสมมูลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระตุ้นแยก 4.2 วงจรสมมูลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบขั้วต 4.3 วงจรสมมูลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซีรီးส 4.4 วงจรสมมูลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบคอมปาวด์ 4.5 การสูญเสียในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 4.6 กำลังในส่วนต่าง ๆ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 4.7 ประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 4.8 การคำนวณหาค่าต่าง ๆ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 4.9 ภาวะที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า		

การวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง	
	รหัสวิชา 30104-2003 ชื่อวิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1 เวลา 72 ชั่วโมง 3 หน่วยกิต
	หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
หัวข้อหลัก(Main Element)/ หน่วยการเรียนรู้(Learning Unit)	หัวข้อย่อย (Element)
5. การทำงานและชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง	5.1 หลักการทำงานเบื้องต้นของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 5.2 แรงที่เกิดขึ้นบนตัวนำและทิศทาง 5.3 การทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 5.4 แรงบิดและกำลังกลที่อาร์เมเจอร์ 5.5 ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 5.6 การเกิดอาร์เมเจอร์รีแอกชันในมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
6. คุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและประสิทธิภาพ	6.1 กำลังแม่เหล็กไฟฟ้าและกำลังกลที่อาร์เมเจอร์ 6.2 คุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบซันด์ 6.3 คุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบซีรี่ย์ 6.4 คุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบคอมปาวด์ 6.5 การสูญเสียในมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 6.6 กำลังส่วนต่าง ๆ ในมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 6.7 ประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 6.8 การคำนวณหาค่าต่าง ๆ ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 6.9 ภาวะที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
7. การควบคุมความเร็วและการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง	7.1 หลักการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 7.2 การควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้ 7.3 การควบคุมค่าความต้านทานในวงจรรีอาร์เมเจอร์ 7.4 การควบคุมจำนวนเส้นแรงแม่เหล็ก 7.5 การคำนวณหาค่าต่าง ๆ ในการควบคุมเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 7.6 การเริ่มเดินและความต้านทานเริ่มเดินของมอเตอร์ไฟฟ้า 7.7 การคำนวณหาค่าความต้านทานเริ่มเดินของมอเตอร์ไฟฟ้า
8. โครงสร้างและการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า	8.1 โครงสร้างและชนิดของหม้อแปลงไฟฟ้า 8.2 การทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าในอุดมคติและแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 8.3 หม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้งานจริงเมื่อไม่มีโหลด
	การวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง

	รหัสวิชา 30104-2003 ชื่อวิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1 เวลา 72 ชั่วโมง 3 หน่วยกิต
	หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
หัวข้อหลัก(Main Element)/ หน่วยการเรียนรู้(Learning Unit)	หัวข้อย่อย (Element)
8. โครงสร้างและการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า	8.4 หม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้งานจริงเมื่อมีโหลด 8.5 แผนภาพเฟสเซอร์ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้งานจริงเมื่อมีโหลด
9. วงจรสมมูลของหม้อแปลงไฟฟ้า	9.1 ความหมายวงจรสมมูลของหม้อแปลงไฟฟ้า 9.2 ค่าต่าง ๆ ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้งานจริง 9.3 วงจรสมมูลของหม้อแปลงไฟฟ้า 9.4 วงจรสมมูลค่าจริงของหม้อแปลงไฟฟ้าและการโอนย้าย 9.5 วงจรสมมูลค่าโดยประมาณของหม้อแปลงไฟฟ้า
10. การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า	10.1 การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าในสภาวะเปิดวงจร 10.2 การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าในสภาวะลัดวงจร 10.3 การคำนวณหาค่าต่าง ๆ ในการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า
11. ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า	11.1 การสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้า 11.2 กำลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวดทองแดงที่พิกัดใด ๆ ของหม้อแปลงไฟฟ้า 11.3 ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า 11.4 การคำนวณหาค่าต่าง ๆ ในการหาประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า 11.5 ภาวะที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของหม้อแปลงไฟฟ้า 11.6 ประสิทธิภาพตลอดวัน 11.7 การคำนวณหาประสิทธิภาพตลอดวัน
12. การนำหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส มาต่อเข้ากับไฟฟ้า 3 เฟส	12.1 รูปแบบการต่อหม้อแปลงไฟฟ้า 12.2 การต่อหม้อแปลงไฟฟ้าแบบวาย – ยาย 12.3 การต่อหม้อแปลงไฟฟ้าแบบเดลตา – เดลตา 12.4 การต่อหม้อแปลงไฟฟ้าแบบเดลตา – ยาย 12.5 การต่อหม้อแปลงไฟฟ้าแบบวาย – เดลตา 12.6 การคำนวณหาค่าต่าง ๆ ในการต่อหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟสเข้ากับไฟฟ้า 3 เฟส 12.7 การต่อหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส 2 ตัว แบบเดลตาเปิด

ตารางวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้


		ตารางวิเคราะห์ระดับ พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย จิตพิสัย															เวลา (ชม.)		
		รหัสวิชา 30104-2003 ชื่อวิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1						เวลา 72 ชั่วโมง 3 หน่วยกิต											
		หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)						สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง											
หน่วย ที่	ชื่อหน่วยการเรียนรู้	ระดับพฤติกรรมที่พึงประสงค์															เวลา (ชม.)		
		พุทธิพิสัย						ทักษะพิสัย					จิตพิสัย						
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	1	2	3	4		5	
1	โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			5
2	ชนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			5
3	คุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง	✓	✓	✓				✓	✓	✓				✓	✓	✓			10
4	การวิเคราะห์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและประสิทธิภาพ	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			10
5	การทำงานและชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			5
6	คุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและประสิทธิภาพ	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			10
7	การควบคุมความเร็วและการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			10
8	โครงสร้างและการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			10
9	วงจรสมมูลของหม้อแปลงไฟฟ้า	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			5
10.	การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			5
11.	ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			5
12.	การนำหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส มาต่อเข้ากับไฟฟ้า 3 เฟส	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			5
		1 = ความรู้ 2 = ความเข้าใจ 3 = การนำไปใช้ 4 = การวิเคราะห์ 5 = การสังเคราะห์ 6 = การประมาณค่า						1 = เลียนแบบ 2 = ทำได้ตามแบบ 3 = ทำได้ถูกต้องแม่นยำ 4 = ทำได้ต่อเนื่องประสานกัน 5 = ทำได้อย่างเป็นธรรมชาติ					1= รับรู้ 2 = ตอบสนอง 3 = เห็นคุณค่า 4 = จัดระบบคุณค่า 5 = พัฒนาเป็นลักษณะนิสัย						
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ																			

หน่วยที่	ชื่อหน่วย คะแนนรายหน่วย เกณฑ์ผ่าน และน้ำหนักพฤติกรรม	คะแนนรายหน่วย (%)	เกณฑ์ผ่านรายหน่วย (%)	น้ำหนักคะแนน							
				ความถี่ความจำ (%)	ความเข้าใจ (%)	การนำไปใช้ (%)	การวิเคราะห์ (%)	การประเมินค่า (%)	ทักษะ (%)	จิตพิสัย (%)	ลำดับความสำคัญ
1	โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง	9	60	2	1	1			3	1	2
2	ชนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง	8	50	1	3	2			3	1	3
3	คุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง	9	60	1	2	3			3	1	1
4	การวิเคราะห์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและประสิทธิภาพ	7	50	1	3	2			3	1	4
5	การทำงานและชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง	6	50	1	2	3			3	1	7
6	คุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและประสิทธิภาพ	6	40	1	2	3			3	1	1
7	การควบคุมความเร็วและการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง	7	50	1	2	2			3	1	5
8	โครงสร้างและการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า	8	60	1	2	1			3	1	10
9	วงจรสมมูลของหม้อแปลงไฟฟ้า	8	50	1	1	2			3	1	8
10.	การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า	8	50	1	2	2			3	1	9
11.	ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า	7	50	1	2	2			3	1	11
12.	การนำหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส มาต่อเข้ากับไฟฟ้า 3 เฟส	6	50	1	2	2			3	1	12
รวมทั้งสิ้น		100	53.3	15	28	29			42	14	
ลำดับความสำคัญ				4	3	2			1	5	

	กำหนดการเรียนรู้		
	รหัสวิชา 30104-2003	ชื่อวิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1	เวลา 90 ชั่วโมง 3 หน่วยกิต
	หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)		สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
หน่วยที่	ชื่อหน่วย	สัปดาห์ที่	จำนวนชั่วโมง
1	โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง	1	5
2	ชนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง	2	5
3	คุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง	3-4	10
4	การวิเคราะห์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและประสิทธิภาพ	5-6	10
5	การทำงานและชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง	7	5
6	คุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและประสิทธิภาพ	8-9	10
7	การควบคุมความเร็วและการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง	10-11	10
8	โครงสร้างและการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า	12-13	10
9	วงจรสมมูลของหม้อแปลงไฟฟ้า	14	5
10.	การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า	15	5
11.	ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า	16	5
12.	การนำหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส มาต่อเข้ากับไฟฟ้า 3 เฟส	17	5
	วัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียน	18	5

คำอธิบาย ตารางหน่วยการเรียนรู้

1. ตารางหน่วยการเรียนรู้ เป็นการกำหนดระยะเวลาการจัดการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยให้สอดคล้องกับหลักสูตรรายวิชาที่กำหนด โดยให้กำหนดชั่วโมงทฤษฎี และชั่วโมงปฏิบัติ
2. การกำหนด ชั่วโมงทฤษฎี และ ชั่วโมงปฏิบัติ ในแต่ละหน่วย ให้มีความสัมพันธ์ ชั่วโมงทฤษฎี และชั่วโมงปฏิบัติ ต่อสัปดาห์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรรายวิชา
3. ชั่วโมงรวมทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งรายวิชาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

	แผนการจัดการเรียนรู้	
	รหัสวิชา 30104-2003	ชื่อวิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1
ชื่อหน่วยการเรียนรู้	โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง	สอนครั้งที่ 1
		ชั่วโมงรวม 5 ชม.

ชื่อเรื่อง/งาน โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

สมรรถนะประจำหน่วย

1. แสดงความรู้โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
2. ทดลองและสรุปผลเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล การถอดประกอบ และพิจารณาการพันขดลวดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

ความรู้	ทักษะ	คุณธรรม/จริยธรรม
<ol style="list-style-type: none"> 1. อธิบายโครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงได้ 2. อธิบายหน้าที่และส่วนต่าง ๆ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงได้ 3. อธิบายการพันขดลวดอาร์เมเจอร์ได้ 4. อธิบายผังการลงขดลวดอาร์เมเจอร์ได้ 5. อธิบายจำนวนทางขนานของการพันขดลวดอาร์เมเจอร์ได้ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ทดลองและสรุปผลเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลได้ 2. การถอดประกอบ และพิจารณาการพันขดลวดได้ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรงต่อเวลา 2. มีความตระหนักในหน้าที่ของนักศึกษา 3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 4. แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ 5. แสดงความเคารพด้วยท่าทีที่สุภาพงาม 6. ทำงานด้วยความเต็มใจ


สาระการเรียนรู้

1.1 โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ดังนี้

1.1.1 ส่วนที่อยู่กับที่ เมื่อพิจารณาดังรูป ซึ่งได้แก่ โครงเครื่องหรือกรอบโครง แกนขั้วแม่เหล็ก ขดลวดสนามแม่เหล็ก แปรงถ่านพร้อมชุดยึดแปรงถ่าน และฝาครอบหัวท้าย

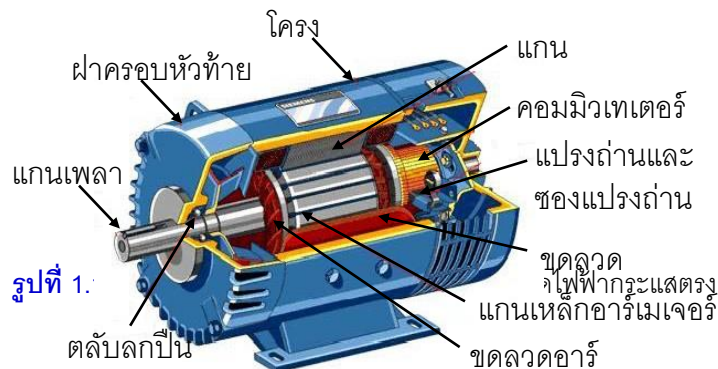1.1.2 ส่วนที่เคลื่อนที่ เมื่อพิจารณาดังรูปที่ ซึ่งได้แก่ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ขดลวดอาร์เมเจอร์ คอมมิวเตเตอร์ และแกนเฟลา



1.2 หน้าที่และส่วนต่าง ๆ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง


ดังรูป เมื่อเปิดฝาครอบหัวท้ายออกจะเห็นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ดังนี้



รูปที่ 1.2 ส่วนต่าง ๆ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

1.2.1 **โครงเครื่องหรือกรอบโครง (Frame or Yoke)** ทำด้วยเหล็กหล่อหรือเหล็กแผ่นที่โค้งงอเป็นรูปทรงกระบอกแล้วเชื่อมยึดรอยต่อเข้าด้วยกัน หน้าที่ของโครงเครื่องคือห่อหุ้มส่วนต่าง ๆ และรับแรงทั้งหมดของเครื่องกำเนิด นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นส่วนทางเดินของวงจรแม่เหล็ก

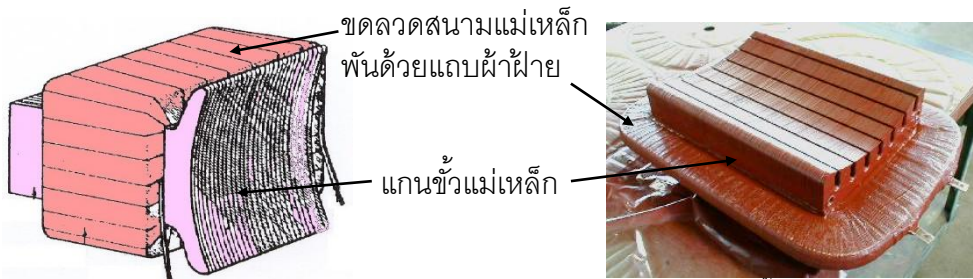1.2.2 **แกนขั้วแม่เหล็ก (Pole core)** ทำจากเหล็กแผ่นลามิเนต (Laminated sheet steel) บี้เป็นแกนรูปขั้วแม่เหล็กแล้วนำมาอัดติดกันเป็นแกนขั้วแม่เหล็ก ดังรูป โดยส่วนที่ยื่นออกจากขอบทั้งสองบริเวณด้านหน้าของขั้วแม่เหล็กเรียกว่า โปลชู (Pole shoe) (ธวัชชัย ชัตติวินบูลย์กุล, 2546: 74) และมีลักษณะโค้งงอตามความโค้งของแกนเหล็กอาร์เมเจอร์ โดยแกนของขั้วแม่เหล็กทุกขั้วนั้นยึดติดกับโครงเครื่องด้วยสกรู และหน้าที่ของแกนขั้วแม่เหล็กก็คือสร้างเส้นแรงแม่เหล็กร่วมกับขดลวดสนามแม่เหล็ก



(ก) ภาพลายเส้นของแกนขั้วแม่เหล็กและขดลวดสนามแม่เหล็ก



(ข) ภาพจริงของแกนขั้วแม่เหล็กและขดลวดสนามแม่เหล็ก

รูปที่ 1.3 ภาพลายเส้นและภาพจริงของแกนขั้วแม่เหล็กและขดลวดสนามแม่เหล็ก

1.2.3 **ขดลวดสนามแม่เหล็กหรือขดลวดฟิลด์ (Field winding)** ทำจากขดลวดทองแดงหุ้มฉนวนพันรอบแกนของขั้วแม่เหล็กทุกขั้ว ส่วนมากขดลวดสนามแม่เหล็กจะถูกพันไว้ล่วงหน้า แล้วหุ้มด้วยฉนวนหรือพันด้วยแถบผ้าฝ้ายอาบวานิชและอบแห้งเสร็จแล้วจึงนำไปสวมเข้ากับแกนขั้วแม่เหล็ก โดยขดลวดสนามแม่เหล็กที่พันอยู่บนแกนขั้วมี 2 ชนิด คือ ขดลวดสนามแม่เหล็กแบบชันต์ (Shunt field winding) และขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซีรี่ส์ (Series field winding) หน้าที่ของขดลวดสนามแม่เหล็กคือสร้างเส้นแรงแม่เหล็กร่วมกับแกนขั้วแม่เหล็กเมื่อจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงให้กับขดลวด โดยเส้นแรงแม่เหล็กพุ่งออกจากขั้วแม่เหล็กเหนือผ่านช่องอากาศไปยังขั้วแม่เหล็กใต้

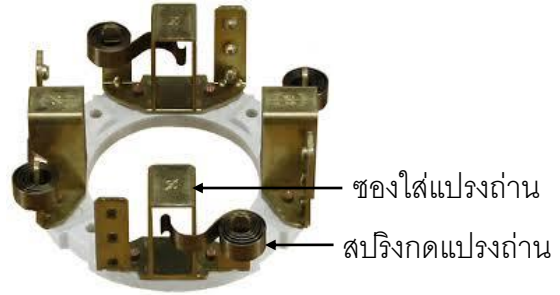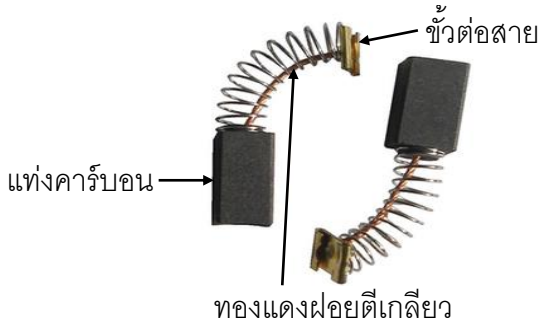1.2.4 **แปรงถ่าน** ส่วนมากจะทำจากคาร์บอนและแกรไฟต์ แปรงถ่านคาร์บอนทำจากผงถ่านคาร์บอนบริสุทธิ์ใช้ในเครื่องกลไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีพิกัดกระแสต่ำ แปรงถ่านแกรไฟต์ทำจากผงถ่านคาร์บอนบริสุทธิ์โดยการเพิ่มปริมาณความร้อนจึงเปลี่ยนสภาพเป็นแกรไฟต์ แปรงถ่านชนิดนี้มีคุณสมบัติที่ดีและนิยมใช้กันแพร่หลาย นอกจากนี้ยังมีแปรงถ่านโลหะทำจากส่วนผสมของผงทองแดงกับผงแกรไฟต์และใช้งานที่มีพิกัดกระแสสูง โดยแปรงถ่านต่อกับสายทองแดงฝอยที่เคลือบพร้อมขั้วต่อ

สาย ดังรูปที่ 1.4 (ก) โดยหน้าที่ของแปรงถ่านก็คือเป็นทางเดินของกระแสไฟฟ้าที่ออกจากซี่คอมมิวเตเตอร์ที่แปรงถ่านสัมผัสอยู่ไปยังโพล โดยตำแหน่งแปรงถ่านจะบรรจุอยู่ที่ช่องแปรงถ่าน ดังรูปที่ 1.4 (ข)






(ก) แปรงถ่านคาร์บอนและขั้วต่อสายทองแดง

(ข) ชุดช่องแปรงถ่าน

รูปที่ 1.4 ลักษณะของแปรงถ่านและตำแหน่งของแปรงถ่าน

1.2.5 **ฝาครอบหัวท้าย** ทำจากเหล็กหล่อเช่นเดียวกับโครงเครื่อง โดยที่ฝาปิดหัวท้ายมีดลบลูกปืนยึดฝังอยู่ หน้าที่ของฝาปิดหัวท้ายก็คือทำหน้าที่รับแรงร่วมกับโครงเครื่อง

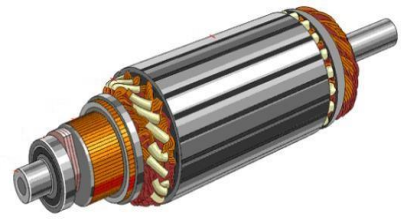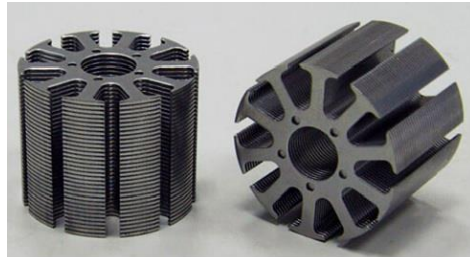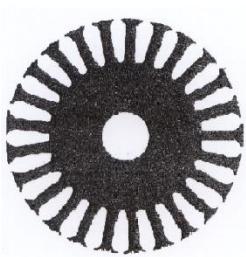1.2.6 **แกนเหล็กอาร์เมเจอร์** ทำจากแผ่นเหล็กซิลิกอนแผ่นบางซึ่งแต่ละแผ่นทำเป็นร่อง และเจาะรูตรงกลางสำหรับสอดเพลลา ดังรูป ผิวทั้งสองข้างฉาบด้วยฉนวนวานิชแล้วนำมาอัดซ้อนกันเป็นรูปทรงกระบอก ดังรูป เพื่อลดการสูญเสียเนื่องจากฮีสเตอรีซิสและกระแสไหลวนในแกนเหล็ก หน้าที่ของแกนอาร์เมเจอร์คือเป็นที่ใส่ชุดขดลวดอาร์เมเจอร์ และนำพาชุดขดลวดอาร์เมเจอร์หมุนติดกับเส้น



(ก) เหล็กซิลิกอนแผ่นบาง

(ข) แผ่นเหล็กซิลิกอนนำมาอัดซ้อนกัน

(ค) ขดลวดบรรจุอยู่ในร่องอาร์เมเจอร์

รูปที่ 1.5 แผ่นเหล็กของแกนอาร์เมเจอร์และอาร์เมเจอร์เมื่อลงขดลวดแล้ว

1.2.7 **ขดลวดอาร์เมเจอร์** ทำจากเส้นลวดทองแดงอาบน้ำยา ซึ่งในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีพิกัดกระแสไม่สูงมากนัก ก็จะใช้ลวดทองแดงที่มีพื้นที่หน้าตัดกลม ส่วนในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีพิกัดกระแสสูง ก็จะใช้ตัวนำทองแดงที่มีพื้นที่หน้าตัดสี่เหลี่ยมแบน โดยขดลวดอาร์เมเจอร์แต่ละขดที่พันไว้ล่วงหน้าแล้วนำมาต่อเชื่อมกันที่บนซี่คอมมิวเตเตอร์ ซึ่งในการพันขดลวดอาร์เมเจอร์ยังแบ่งได้อีก 2 แบบก็คือ ขดลวดอาร์เมเจอร์แบบแลป และขดลวดอาร์เมเจอร์แบบเวฟ หน้าที่ของขดลวดอาร์เมเจอร์ คือผลิตแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำเมื่อหมุนไปติดกับเส้นแรงแม่เหล็ก

1.2.8 **คอมมิวเตเตอร์** ทำจากแท่งทองแดงหลาย ๆ แท่ง มีลักษณะคล้ายรูปลิ้ม เพื่อให้สามารถนำมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นรูปทรงกระบอกโดยมีแผ่นฉนวนไมกาคั่นกลางระหว่างซี่ของคอมมิวเตเตอร์ทุก ๆ ซี่ ความหนาของแต่ละซี่ของคอมมิวเตเตอร์ขึ้นอยู่กับขนาดพิกัดกำลังของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าระหว่างซี่คอมมิวเตเตอร์ที่อยู่ประชิดกัน หน้าที่ของ

คอมมิวเตเตอร์ คือ ใช้สำหรับรองรับปลายสายทั้งหมดของขดลวดอาร์เมเจอร์และยังทำหน้าที่เรียงกระแสหรือเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่เกิดขึ้นในขดลวดอาร์เมเจอร์ให้เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง




(ก) โครงสร้างของคอมมิวเตเตอร์

(ข) ภาพจริงของคอมมิวเตเตอร์

รูปที่ 1.6 โครงสร้างและภาพจริงของคอมมิวเตเตอร์

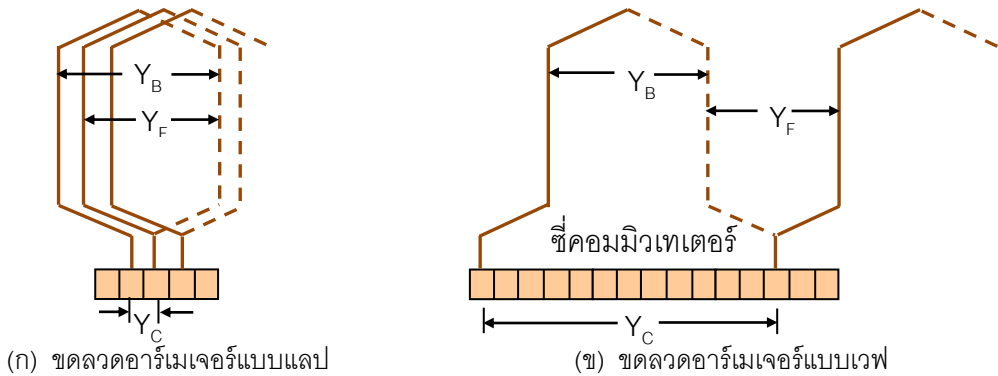1.3 การพันขดลวดอาร์เมเจอร์

ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง จะแบ่งการพันขดลวดอาร์เมเจอร์เป็น 2 แบบ คือ การพันแบบแลป ดังรูป และการพันแบบเวฟ ดังรูป ซึ่งลักษณะการพันของขดลวดทั้ง 2 แบบ ต่างกันตรงที่การนำปลายสายของขดลวดอาร์เมเจอร์ไปต่อเข้ากับซีคอมมิวเตเตอร์



(ก) ขดลวดอาร์เมเจอร์แบบแลป


(ข) ขดลวดอาร์เมเจอร์แบบเวฟ

รูปที่ 1.7 การพันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบต่าง ๆ

1.4 ผังการลงขดลวดอาร์เมเจอร์


จากการพันขดลวดเป็น 2 แบบ คือการพันแบบแลปและการพันแบบเวฟ เพื่อให้เห็นลักษณะการลงขดลวดทั้ง 2 แบบ ความแตกต่างของการพันขดลวดทั้งสองสามารถพิจารณาได้จากการลงขดลวดในลักษณะแผนภาพแบบวงกลม (Circular diagram) และแผนภาพแบบคดี่ (Unfolded diagram)

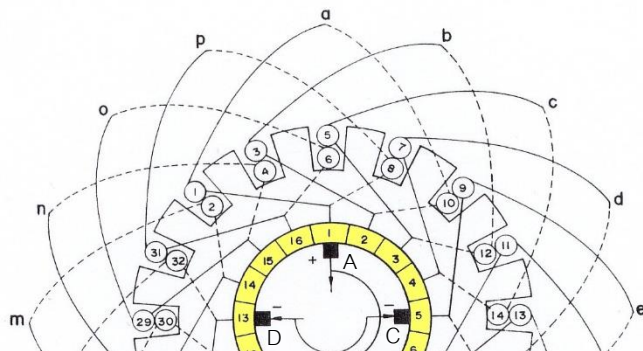1.4.1 แบบแลป ดังรูป เป็นการลงขดลวดอาร์เมเจอร์แบบซิมเพล็กซ์แลป



(ก) การลงขดลวดแผนภาพแบบวงกลม

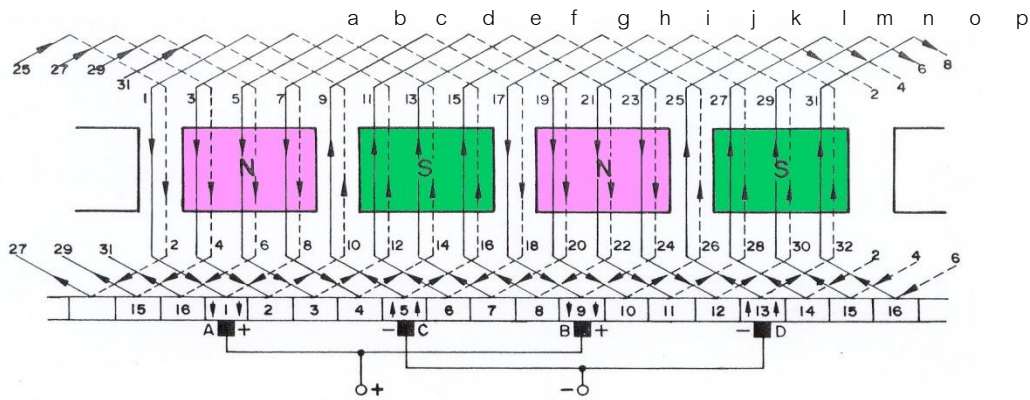
รูปที่ 1.8 ผังการลงขดลวดอาร์เมเจอร์แบบแลป



(ข) ผังการลงขดลวดแผนภาพแบบคลื่น


รูปที่ 1.8 (ต่อ) ผังการลงขดลวดอาร์เมเจอร์แบบแลป

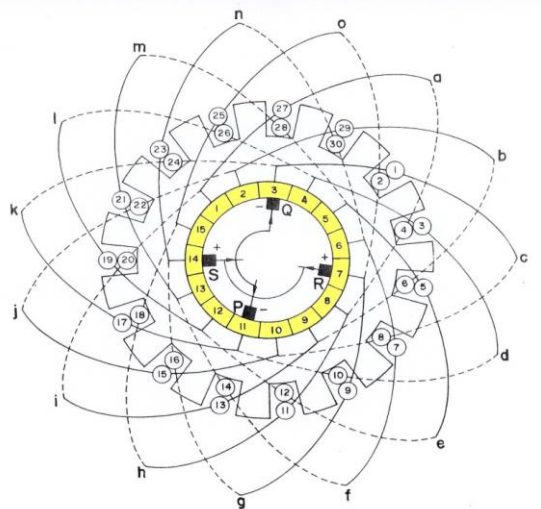1.4.2 แบบเวฟ ดังรูป เป็นการลงขดลวดอาร์เมเจอร์แบบซิมเพิล็กซ์เวฟ



(ก) การลงขดลวดแผนภาพแบบวงกลม

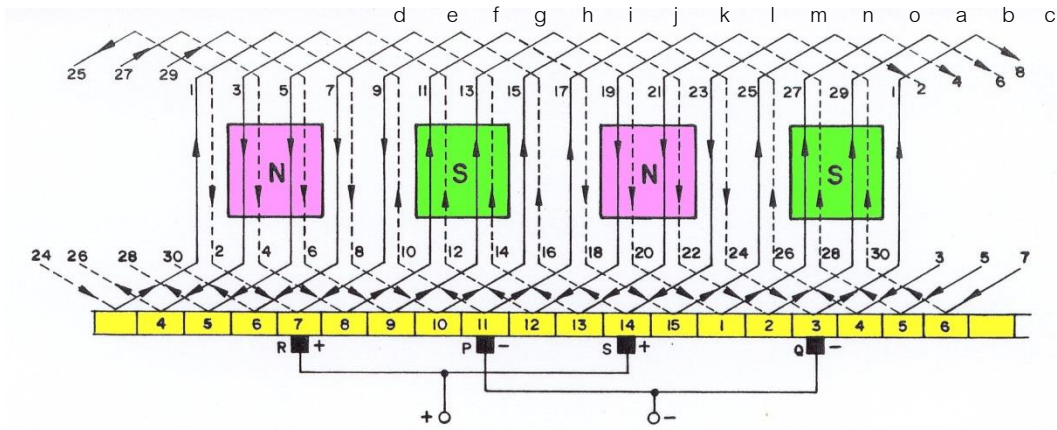รูปที่ 1.9 ผังการลงขดลวดอาร์เมเจอร์แบบเวฟ



(ข) ผังการลงขดลวดแผนภาพแบบคลื่น

รูปที่ 1.9 ผังการลงขดลวดอาร์เมเจอร์แบบเวฟ

1.5 จำนวนทางขนานของการพันขดลวดอาร์เมเจอร์

จำนวนทางขนาน หมายถึง จำนวนทางที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านวงจรของขดลวดอาร์เมเจอร์ โดยการพันขดลวดอาร์เมเจอร์จะถูกแบ่งออกเป็น ส่วน ๆ ดังนั้นจำนวนทางขนานจึงขึ้นอยู่กับ การพันขดลวดอาร์เมเจอร์ กำหนดให้ a เท่ากับจำนวนทางขนาน และ m เท่ากับจำนวนเพลิกซ์ของการพันขดลวด ดังนั้นจำนวนทางขนานจึงขึ้นอยู่กับจำนวนเพลิกซ์ของการพันขดลวดด้วย ดังนี้

พันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบเวฟ จะได้

$$a = 2m$$

พันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบแลป จะได้

$$a = mP$$

โดย

$m = 1$ เมื่อพันขดลวดแบบซิมเพิล็กซ์เวฟหรือซิมเพิล็กซ์แลป

$m = 2$ เมื่อพันขดลวดแบบดูเพิล็กซ์เวฟหรือดูเพิล็กซ์แลป

$m = 3$ เมื่อพันขดลวดแบบทริเพิล็กซ์เวฟหรือทริเพิล็กซ์แลป

ตัวอย่างที่ 1.1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 6 ขั้วแม่เหล็ก มีกระแสไฟฟ้าที่อาร์เมเจอร์ 120 A จงคำนวณหา กระแสไฟฟ้าในแต่ละทางขนานเมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพันแบบต่าง ๆ ดังนี้

ก. แบบดูเพิล็กซ์แลป

ข. แบบทริเพิล็กซ์เวฟ

วิธีทำ จากโจทย์ที่กำหนดให้ $P=6$ และ $I_a=120A$

ก. แบบดูเพิล็กซ์แลป นั่นคือ $m=2$

จากสูตร $a = mP$

แทนค่า $a = 2 \times 6 = 12$

และ $I_p = \frac{I_a}{a} = \frac{120}{12} = 10 A$

กระแสไฟฟ้าในแต่ละทางขนานเมื่อพันแบบดูเพิล็กซ์แลป 10 A

ตอบ

ข. แบบทริปเฟลิกซ์เวฟ นั่นคือ $m = 3$
 จากสูตร $a = 2m$
 แทนค่า $a = 2 \times 3 = 6$
 และ $I_p = \frac{I_a}{a} = \frac{120}{6} = 20 \text{ A}$

กระแสไฟฟ้าในแต่ละทางขนานเมื่อพันแบบทริปเฟลิกซ์เวฟ 20 A **ตอบ**

6. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นตอนการสอน (กิจกรรมของครู)	ขั้นตอนการเรียนรู้ (กิจกรรมผู้เรียน)	เครื่องมือ/การวัดผล ประเมินผล
<p>1. ชี้นำเข้าสู่บทเรียน</p> <p>1.1 ครูบอกจุดประสงค์ของการเรียนในหน่วยเรียนนี้</p> <p>1.2 ครูสอบถามความสำคัญของความรู้โครงสร้างของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง</p> <p>1.3 ครูแจกแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1</p> <p>2. ขั้นสอนทฤษฎี</p> <p>2.1 ครูอธิบายเรื่องโครงสร้างของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้สื่อประกอบ</p> <p>2.2 ชักถามปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า</p> <p>3. ขั้นสรุป</p> <p>3.1 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปและครูซักถามปัญหาข้อสงสัย</p> <p>4. ขั้นสอนปฏิบัติ</p> <p>4.1 แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2 คน</p> <p>4.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติงานตามใบงานที่ 1</p> <p>4.3 ควบคุมการปฏิบัติงาน</p> <p>4.4 ตรวจสอบผลงานของนักศึกษา</p> <p>5. ขั้นการประเมินผล</p> <p>5.1 ครูแจกใบประเมินผลหลังเรียนหน่วยที่ 1</p> <p>5.2 ดูแลนักเรียนไม่ให้ทุจริต</p> <p>5.3 เมื่อครบเวลาที่กำหนดรับแบบทดสอบคืน</p> <p>6. ขั้นมอบหมายงาน</p>	<p>1.1 นักเรียนรับฟังจุดประสงค์ของการเรียนในหน่วยเรียนนี้</p> <p>1.2 นักเรียนบอกความสำคัญของของความรู้โครงสร้างของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า</p> <p>1.3 นักเรียนทำทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1</p> <p>2.1 รับฟังคำบรรยายและตอบคำถามจากครู</p> <p>2.2 ตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น</p> <p>3.1 นักเรียนช่วยครูสรุปและตอบคำถาม</p> <p>3.2 จบบทที่ที่ย่อ</p> <p>4.1 แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2 คน</p> <p>4.2 นักศึกษาปฏิบัติงานตามใบงานที่ 1</p> <p>4.3 ปฏิบัติงานตามใบงาน</p> <p>4.4 ส่งผลงานการปฏิบัติ</p> <p>5.1 รับใบประเมินผลหลังเรียนหน่วยที่ 1</p> <p>5.2 ทำแบบทดสอบหลังเรียน</p> <p>5.3 เมื่อครบเวลาที่กำหนดส่งแบบทดสอบคืน</p>	<p>1. คำถามประจำหน่วย</p> <p>2. แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1</p> <p>1. power point หน่วยที่ 1</p> <p>2. คำถามหน่วยที่ 1</p> <p>1. ใบสรุปหน่วยที่ 1</p> <p>1. ใบตรวจการปฏิบัติงานตามใบงานที่ 1</p> <p>1. แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1 จำนวน 16 ข้อ</p>

6.1 มอบหมายให้นักเรียนไปค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กระแสตรงแล้วทำรายงานส่งสัปดาห์ต่อไป	6.1 รับมอบหมายงาน	1. ใบมอบงานหน่วยที่ 1
7. ชั้นตรวจสอบความเรียบร้อย		
7.1 ตรวจสอบความเรียบร้อยของชุดฝึกและความเรียบร้อยของห้องเรียนห้องปฏิบัติงาน	7.1 ช่วยกันจัดเก็บชุดฝึกและทำความสะอาดห้องเรียนห้องปฏิบัติงานให้เรียบร้อย	1. ใบตรวจสอบความเรียบร้อย

7. สื่อและแหล่งการเรียนรู้

1. หนังสือเรียน **เครื่องกลไฟฟ้า 1** ผู้แต่ง **สุธน แก่นตัน** ผู้จำหน่าย บริษัท ศูนย์หนังสือเมืองไทย จำกัด
2. Power point เรื่อง โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
3. ของจริง ตามรายละเอียดในใบงานที่ 1
4. ใบมอบหมายงานที่ 1

8. หลักฐานการเรียนรู้

ก่อนเรียน

- นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1

ขณะเรียน

- ให้นักศึกษาอภิปรายเกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

หลังเรียน

- ให้นักเรียนไปค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงที่ใช้งานจริง แล้วทำรายงานส่งในสัปดาห์ต่อไป

9. การวัดและประเมินผล

ก่อนเรียน

ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้ข้อสอบหน่วยที่ 1 จำนวน 16 ข้อ

ขณะเรียน


ถาม – ตอบปัญหา ความสนใจ ความตั้งใจ และการอภิปราย

หลังเรียน

ทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้ข้อสอบหน่วยที่ 1 จำนวน 16 ข้อ

การประเมินผล

1. การประเมินผลโดยใช้แบบประเมินผลหลังการเรียนหน่วยที่ 1 จำนวน 16 ข้อ (แบบเลือกตอบ)
2. สังเกตการมีส่วนร่วมในการเรียน
3. สังเกตจากการตอบคำถาม / การอภิปราย

	แผนการจัดการเรียนรู้	หน่วยที่ 2
	รหัสวิชา30104-2003 ชื่อวิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1	สอนครั้งที่ 2
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ชนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง	ชั่วโมงรวม 5 ชม.
ชื่อเรื่อง/งานชนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง		

สมรรถนะประจำหน่วย

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับชนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบต่าง ๆ
2. เขียนและต่อวงจรของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบต่าง ๆ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

ความรู้	ทักษะ	คุณธรรม/จริยธรรม
----------------	--------------	-------------------------

1. บอกความหมายของการกระตุ้นได้ 2. บอกชนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงได้ 3. อธิบายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระตุ้นแยกได้ 4. อธิบายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระตุ้นตัวเองได้ 5. อธิบายแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่อาร์เมเจอร์ได้ 6. คำนวณหาแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่อาร์เมเจอร์ได้	1. เขียนวงจรการต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ได้ 2. ต่อดวงจรเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบต่าง ๆ ได้	1. ตรงต่อเวลา 2. มีความตระหนักในหน้าที่ของนักศึกษา 3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 4. แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ 5. แสดงความเคารพด้วยท่าทีที่สุภาพงาม 6. ทำงานด้วยความเต็มใจ
--	---	--

เนื้อหาสาระ

2.1 ความหมายของการกระตุ้น


การกระตุ้น หมายถึง การนำแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงมาจ่ายให้กับขดลวดที่พันอยู่บนแกนขั้วแม่เหล็กเพื่อสร้างเส้นแรงแม่เหล็ก ซึ่งขดลวดที่พันอยู่บนแกนขั้วแม่เหล็กจะมี 2 แบบ คือ ขดลวดสนามแม่เหล็กแบบชันต์กับขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซีรีส์

2.2 ชนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

การแบ่งชนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง จะแบ่งตามลักษณะของการกระตุ้น ซึ่งแบ่งได้ 2 แบบ คือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระตุ้นแยกและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระตุ้นตัวเอง

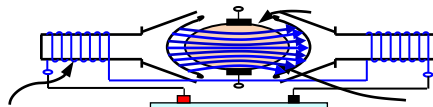2.3 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระตุ้นแยก

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระตุ้นแยกเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ต้องนำแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงจากภายนอก เช่น แหล่งจ่ายไฟตรงจากวงจรเรียงกระแส (Rectifier) จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงขนาดเล็กหรือจากแบตเตอรี่มากระตุ้นให้กับขดลวดสนามแม่เหล็ก ดังรูป



รูปที่ 2.1 การนำแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงมากระตุ้นขดลวดสนามแม่เหล็ก

2.4 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระตุ้นตัวเอง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระตุ้นตัวเองเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่นำแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงจากตัวเองในขดลวดอาร์เมเจอร์ที่ได้สร้างแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นมา แล้วนำมาจ่ายให้กับขดลวดสนามแม่เหล็กเพื่อให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กบนแกนขั้วแม่เหล็ก ซึ่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระตุ้นตัวเองยังแบ่งออกได้เป็น 3 แบบ ดังนี้

2.4.1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบชันต์ (Shunt generator) เป็นการนำขดลวดสนามแม่เหล็กแบบชันต์มาต่อขนานกับอาร์เมเจอร์ ซึ่งขดลวดสนามแม่เหล็กแบบชันต์พันด้วยลวดทองแดงเส้นเล็กจำนวนรอบที่พันมาก จึงทำให้ค่าความต้านทานมากกว่าเมื่อเทียบกับขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซีรีส์

2.4.2 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซีรีส์ (Series generator) เป็นการนำขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซีรีส์มาต่ออนุกรมกับอาร์เมเจอร์ ซึ่งขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซีรีส์นี้จะพันด้วยลวดทองแดงเส้นโต จำนวนรอบที่พันน้อย จึงทำให้ค่าความต้านทานน้อยกว่าเมื่อเทียบกับขดลวดสนามแม่เหล็กแบบชันต์



2.4.3 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบคอมปาวด์ (Compound generator) เป็นการนำขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซีรีส์และขดลวดสนามแม่เหล็กแบบชัณฑ์มาต่อรวมกันกับขดลวดอาร์เมเจอร์ ซึ่งแบ่งได้อีก 2 แบบ คือ

1. แบ่งตามลักษณะการต่อ ซึ่งยังแบ่งได้ออกเป็น 2 แบบ คือ

(1) แบบลองชัณฑ์คอมปาวด์ (Long shunt compound) แบบนี้เป็นการต่อโดยนำขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซีรีส์มาต่ออนุกรมกับอาร์เมเจอร์ก่อน จากนั้นจึงนำมาต่อขนานกับขดลวดสนามแม่เหล็กแบบชัณฑ์

(2) แบบช็อตชัณฑ์คอมปาวด์ (Short shunt compound) แบบนี้เป็นการต่อโดยนำขดลวดสนามแม่เหล็กแบบชัณฑ์มาต่อขนานกับอาร์เมเจอร์ก่อน จากนั้นจึงนำมาต่ออนุกรมกับขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซีรีส์


2. แบ่งตามลักษณะการสร้างเส้นแรงแม่เหล็ก ซึ่งยังแบ่งได้ออกเป็น 2 แบบ คือ

(1) แบบสร้างเส้นแรงแม่เหล็กเสริมกัน (Cumulative compound) โดยเส้นแรงแม่เหล็กจากขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซีรีส์ (Φ_s) จะสร้างเส้นแรงแม่เหล็กเสริมกับขดลวดสนามแม่เหล็กแบบชัณฑ์ (Φ_p) ซึ่งขึ้นอยู่กับทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าและทิศทางการพันของขดลวดสนามแม่เหล็ก ดังรูปที่ 2.6 สมมติให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลในขดลวดสนามแม่เหล็กทั้งสองมีทิศทางเดียวกัน โดย I_p ไหลเข้าต้นขดลวดออกปลายขดลวดสนามแม่เหล็กแบบชัณฑ์ และ I_s ไหลเข้าต้นขดลวดออกปลายขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซีรีส์ ดังนั้นเส้นแรงแม่เหล็กจากขดลวดสนามแม่เหล็กทั้งสองไปในทิศทางเดียวกันและเสริมกัน

(2) แบบสร้างเส้นแรงแม่เหล็กหักล้างกัน (Differential compound) โดยเส้นแรงแม่เหล็กจากขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซีรีส์ จะสร้างเส้นแรงแม่เหล็กหักล้างกับขดลวดสนามแม่เหล็กแบบชัณฑ์ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าและทิศทางการพันของขดลวดสนามแม่เหล็ก สมมติให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลในขดลวดสนามแม่เหล็กทั้งสองมีทิศทางตรงข้ามกัน โดย I_p ไหลเข้าต้นขดลวดและออกที่ปลายขดลวด ส่วน I_s ไหลเข้าที่ปลายขดลวดและออกที่ต้นขดลวด ดังนั้นเส้นแรงแม่เหล็กจากขดลวดสนามแม่เหล็กทั้งสองก็มีทิศทางตรงข้ามกันและหักล้างกัน

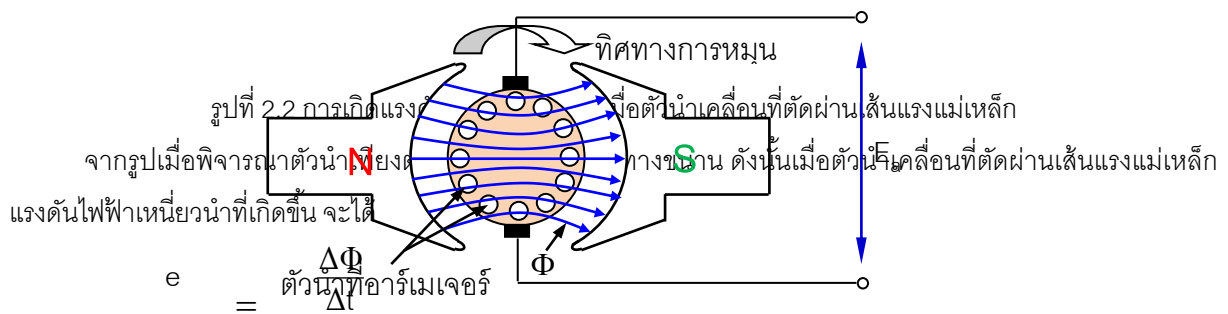2.5 แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่อาร์เมเจอร์

ตัวนำทั้งหมดที่พันอยู่บนแกนอาร์เมเจอร์ เมื่อทำให้เคลื่อนที่ตัดผ่านเส้นแรงแม่เหล็กผลทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นที่อาร์เมเจอร์ ดังรูป ซึ่งเป็นไปตามกฎของฟาราเดย์



จำนวนเส้นแรงแม่เหล็กที่ตัวนำตัดผ่านใน 1 รอบ จะมีค่าเท่ากับ ΦP นั่นคือ $\Delta \Phi$ เท่ากับ ΦP

ตัวนำหมุน n รอบต่อวินาที ใช้เวลา 60 วินาที

$$\frac{60}{n}$$

ตัวนำหมุน 1 รอบต่อวินาที ใช้เวลา n วินาที

$$\text{นั่นคือ } \Delta t = \frac{60}{n}$$

$$\text{จะได้ } e = \frac{\Phi P}{60/n} = \frac{\Phi P n}{60}$$

เนื่องจากการพันขดลวดที่อาร์เมเจอร์ มี 2 แบบ คือแบบเวฟกับแบบแลปซึ่งจะหาแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำในการพันแต่ละแบบนี้

สำหรับการพันแบบเวฟ

$$\text{จำนวนทางขนาน } a = 2$$

ดังนั้นจำนวนตัวนำทั้งหมด (Z) ที่ต่ออนุกรมกันใน 1 ทางขนาน จะเท่ากับ $\frac{Z}{a}$ ซึ่งตัวนำที่ต่ออนุกรมกันทั้งหมดนี้ทำให้ได้แรงดันไฟฟ้าเฉลี่ย (E_{av}) ที่เกิดขึ้นบนตัวนำ

$$E_{av/\text{ทางขนาน}} = \frac{\Phi P n}{60} \times \frac{Z}{a}$$

สำหรับการพันแบบแลป

$$\text{จำนวนทางขนาน } a = P$$

ดังนั้นจำนวนตัวนำทั้งหมด (Z) ที่ต่ออนุกรมกันใน 1 ทางขนาน จะเท่ากับ $\frac{Z}{a}$ ซึ่งตัวนำที่ต่ออนุกรมกันทั้งหมดนี้จะทำให้ได้แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำเฉลี่ย (E_{av}) ที่เกิดขึ้นบนตัวนำ

$$E_{av/\text{ทางขนาน}} = \frac{\Phi P n}{60} \times \frac{Z}{a}$$

ดังนั้นในการพันทั้งแบบเวฟและแบบแลปเขียนเป็นสมการแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำในรูปแบบทั่วไปได้ดังนี้

$$E_a = \frac{\Phi P n}{60} \times \frac{Z}{a} \dots (2.1)$$

การพันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบเวฟจะได้

$$a = 2m \dots (2.2)$$

การพันขดลวดอาร์เมเจอร์แบบแลปจะได้

$$a = mP \dots (2.3)$$

โดย $m = 1$ เมื่อพันขดลวดแบบซิมเพล็กซ์เวฟหรือซิมเพล็กซ์แลป

$m = 2$ เมื่อพันขดลวดแบบดูเพล็กซ์เวฟหรือดูเพล็กซ์แลป

$m = 3$ เมื่อพันขดลวดแบบทริเพล็กซ์เวฟหรือทริเพล็กซ์แลป

2.6 การคำนวณหาแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่อาร์เมเจอร์

ตัวอย่างที่ 2.1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง มี 6 ขั้วแม่เหล็ก จำนวนตัวนำทั้งหมด 192 ตัวนำ มีจำนวนเส้นแรงแม่เหล็ก 62.5 mWb ถูกขับด้วยความเร็ว 1200 r/min จงคำนวณหาแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ เมื่ออาร์เมเจอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ก. พันแบบซิมเพล็กซ์แลป

ข. พันแบบซิมเพล็กซ์เวฟ

วิธีทำ โจทย์กำหนดค่าต่าง ๆ ดังนี้

$$\begin{aligned}
 P &= 6 \text{ ขั้ว} & Z &= 192 \text{ ตัวนำ} \\
 n &= 1200 \text{ r/min} & \Phi &= 62.5 \times 10^{-3} \text{ Wb} \\
 a &= mP = 1 \times 6 = 6 & & \text{เมื่อพันแบบซิมเพล็กซ์แลป } m = 1 \\
 a &= 2m = 2 \times 1 = 2 & & \text{เมื่อพันแบบซิมเพล็กซ์เวฟ } m = 1
 \end{aligned}$$

ก. พันแบบซิมเพล็กซ์แลป

$$\begin{aligned}
 E_a &= \frac{\Phi P n Z}{60 a} \\
 &= \frac{62.5 \times 10^{-3} \times 6 \times 1200 \times 192}{60 \times 6} = 240 \text{ V}
 \end{aligned}$$

แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่อาร์เมเจอร์มีค่าเท่ากับ 240 V ตอบ

ข. พันแบบซิมเพล็กซ์เวฟ

$$\begin{aligned}
 E_a &= \frac{\Phi P n Z}{60 a} \\
 &= \frac{62.5 \times 10^{-3} \times 6 \times 1200 \times 192}{60 \times 2}
 \end{aligned}$$

$$E_a = 720 \text{ V}$$

แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่อาร์เมเจอร์มีค่าเท่ากับ 720 V ตอบ

ตัวอย่างที่ 2.2 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง มี 4 ขั้วแม่เหล็ก ที่แกนอาร์เมเจอร์มี 36 ร่อง แต่ละร่องมี 4 ตัวนำ มีจำนวนเส้นแรงแม่เหล็ก 0.1 Wb ถูกขับเคลื่อนด้วยความเร็ว 750 r/min ถ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้พันแบบซิมเพล็กซ์แลป จงคำนวณหา

- ก. แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่อาร์เมเจอร์
- ข. กระแสไฟฟ้าในแต่ละทางขนานเมื่อมีกระแสไฟฟ้าที่โหลด 120 A

วิธีทำ โจทย์กำหนดค่าต่าง ๆ ดังนี้

$$\begin{aligned}
 P &= 4 \text{ ขั้ว} & \text{จำนวนร่อง} &= 36 \text{ ร่อง} \\
 n &= 750 \text{ r/min} & \Phi &= 0.1 \text{ Wb} \\
 a &= mP = 1 \times 4 = 4 \\
 Z_{\text{ร่อง}} &= 4 \text{ ตัวนำ} & \text{ดังนั้น } Z_{\text{ทั้งหมด}} &= 36 \times 4 = 144 \text{ ตัวนำ}
 \end{aligned}$$


ก. แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่อาร์เมเจอร์

$$\begin{aligned}
 E_a &= \frac{\Phi P n Z}{60 a} \\
 &= \frac{0.1 \times 4 \times 750 \times 144}{60 \times 4}
 \end{aligned}$$

$$E_a = 180 \text{ V}$$

แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่อาร์เมเจอร์มีค่าเท่ากับ 180 V ตอบ

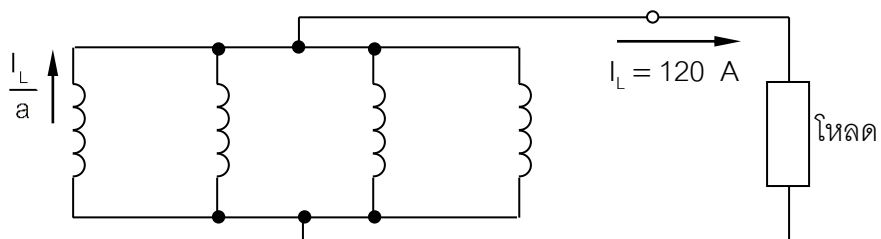ข. กระแสไฟฟ้าในแต่ละทางขนานเมื่อมีกระแสไฟฟ้าที่โหลด 120 A



ดังนั้นกระแสไฟฟ้าในแต่ละทางขนาน

$$I_P = \frac{I_L}{a} = \frac{120}{4}$$

$$I_P = 30 \text{ A}$$

กระแสไฟฟ้าในแต่ละทางขนานมีค่าเท่ากับ 30 A ตอบ

ตัวอย่างที่ 2.3 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง มี 8 ขั้วแม่เหล็ก ที่แกนอาร์เมเจอร์มี 24 ร่องแต่ละร่องมี 4 ตัวนำ มีจำนวนเส้นแรงแม่เหล็ก 50 mWb และพันแบบซิมเพล็กซ์เวฟ อยากทราบว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องถูกขับด้วยความเร็วรอบเท่าใด จึงจะเกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่อาร์เมเจอร์ 400 V

วิธีทำ โจทย์กำหนดค่าต่าง ๆ ดังนี้

$$P = 8 \text{ ขั้ว} \quad \text{จำนวนร่อง} = 24 \text{ ร่อง}$$

$$n = 750 \text{ r/min} \quad \Phi = 50 \text{ mWb} = 50 \times 10^{-3} \text{ Wb}$$

$$a = 2 \quad Z_{\text{ร่อง}} = 4 \text{ ตัวนำ} \quad \text{และ } E_a = 400 \text{ V}$$

$$\text{ดังนั้น } Z_{\text{ทั้งหมด}} = 24 \times 4 = 96 \text{ ตัวนำ}$$

$$\text{จากสมการ } E_a = \frac{\Phi P n Z}{60a}$$

$$\text{ดังนั้น } n = \frac{60aE_a}{\Phi P Z}$$

$$= \frac{60 \times 2 \times 400}{50 \times 10^{-3} \times 8 \times 96}$$

$$n = 1250 \text{ r/min}$$

ความเร็วรอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ 1250 r/min ตอบ

กิจกรรมการเรียนรู้การสอน

ขั้นตอนการสอน (กิจกรรมของครู)	ขั้นตอนการเรียนรู้ (กิจกรรมผู้เรียน)	เครื่องมือ/การวัดผล ประเมินผล
<p>1. ชี้นำเข้าสู่บทเรียน</p> <p>1.1 ครูบอกจุดประสงค์ของการเรียนในหน่วยเรียนนี้</p> <p>1.2 ครูสอบถามความสำคัญของความรู้ชนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง</p> <p>1.3 ครูแจกแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2</p> <p>2. ชั้นสอนทฤษฎี</p>	<p>1.1 นักเรียนรับฟังจุดประสงค์ของการเรียนในหน่วยเรียนนี้</p> <p>1.2 นักเรียนบอกความสำคัญของของความรู้ชนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง</p> <p>1.3 นักเรียนทำทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 2</p>	<p>1. คำถามประจำหน่วย</p> <p>2. แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2</p>

<p>2.1 ครูอธิบายเรื่องชนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้สื่อประกอบ</p> <p>2.2 ชักถามปัญหาเกี่ยวกับชนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง</p> <p>3. ชั้นสรุป</p> <p>3.1 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปและครูซักถามปัญหาข้อสงสัย</p> <p>4. ชั้นสอนปฏิบัติ</p> <p>4.1 แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2 คน</p> <p>4.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติงานตามใบงานที่ 2</p> <p>4.3 ควบคุมการปฏิบัติงาน</p> <p>4.4 ตรวจสอบผลงานของนักศึกษา</p> <p>5. ชั้นการประเมินผล</p> <p>5.1 ครูแจกใบประเมินผลหลังเรียนหน่วยที่ 2</p> <p>5.2 ดูแลนักเรียนไม่ให้ทุจริต</p> <p>5.3 เมื่อครบเวลาที่กำหนดรับแบบทดสอบคืน</p> <p>6. ชั้นมอบหมายงาน</p> <p>6.1 มอบหมายให้นักเรียนไปค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแล้วทำรายงานส่งสัปดาห์ต่อไป</p> <p>7. ชั้นตรวจสอบความเรียบร้อย</p> <p>7.1 ตรวจสอบความเรียบร้อยของชุดฝึกและความเรียบร้อยของห้องเรียนห้องปฏิบัติงาน</p>	<p>2.1 รับฟังคำบรรยายและตอบคำถามจากครู</p> <p>2.2 ตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น</p> <p>3.1 นักเรียนช่วยครูสรุปและตอบคำถาม</p> <p>3.2 จบบทที่ที่ย่อ</p> <p>4.1 แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มๆละ 2 คน</p> <p>4.2 นักศึกษาปฏิบัติงานตามใบงานที่ 2</p> <p>4.3 ปฏิบัติงานตามใบงาน</p> <p>4.4 ส่งผลงานการปฏิบัติ</p> <p>5.1 รับใบประเมินผลหลังเรียนหน่วยที่ 2</p> <p>5.2 ทำแบบทดสอบหลังเรียน</p> <p>5.3 เมื่อครบเวลาที่กำหนดส่งแบบทดสอบคืน</p> <p>6.1 รับมอบหมายงาน</p> <p>7.1 ช่วยกันจัดเก็บชุดฝึกและทำความสะอาดห้องเรียนห้องปฏิบัติงานให้เรียบร้อย</p>	<p>1. power point หน่วยที่ 2</p> <p>2. คำถามหน่วยที่ 2</p> <p>1. ใบสรุปหน่วยที่ 2</p> <p>1. ใบตรวจการปฏิบัติงานตามใบงานที่ 2</p> <p>1. แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 2 จำนวน 14 ข้อ</p> <p>1. ใบมอบงานหน่วยที่ 2</p> <p>1. ใบตรวจสอบความเรียบร้อย</p>
--	--	---

7. สื่อและแหล่งการเรียนรู้

1. หนังสือเรียน **เครื่องกลไฟฟ้า 1** ผู้แต่ง **สุธน แก่นตัน** ผู้จำหน่าย บริษัท ศูนย์หนังสือเมืองไทย จำกัด
2. Power point เรื่อง โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
3. ของจริง ตามรายละเอียดในใบงานที่ 2
4. ใบมอบหมายงานที่ 2

8. หลักฐานการเรียนรู้

ก่อนเรียน

- นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2

ขณะเรียน

- ให้นักศึกษาอภิปรายเกี่ยวกับชนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

หลังเรียน

- ให้นักเรียนไปค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงที่ใช้งานจริง แล้วทำรายงานส่งในสัปดาห์ต่อไป

9. การวัดและประเมินผล

ก่อนเรียน

ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้ข้อสอบหน่วยที่ 2 จำนวน 14 ข้อ

ขณะเรียน


ถาม – ตอบปัญหา ความสนใจ ความตั้งใจ และการอภิปราย

หลังเรียน

ทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้ข้อสอบหน่วยที่ 2 จำนวน 14 ข้อ

การประเมินผล

1. การประเมินผลโดยใช้แบบประเมินผลหลังการเรียนหน่วยที่ 2 จำนวน 14 ข้อ (แบบเลือกตอบ)
2. สังเกตการมีส่วนร่วมในการเรียน
3. สังเกตจากการตอบคำถาม / การอภิปราย

	แผนการจัดการเรียนรู้	หน่วยที่ 2
	รหัสวิชา30104-2003 ชื่อวิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1	สอนครั้งที่ 3-4
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้คุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง	ชั่วโมงรวม 10 ชม.
ชื่อเรื่อง/งานคุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง		

สมรรถนะประจำหน่วย

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับชนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบต่าง ๆ
2. เขียนและต่อวงจรของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบต่าง ๆ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

ความรู้	ทักษะ	คุณธรรม/จริยธรรม
----------------	--------------	-------------------------


<ol style="list-style-type: none"> อธิบายคุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระตุ้นแยกได้ อธิบายคุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบขั้วตีได้ อธิบายคุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซีรี่ย์ได้ อธิบายคุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบคอมปาวด์ได้ อธิบายการเกิดอาร์เมเจอร์reakชันได้ อธิบายการเกิดคอมมิวเทชันได้ 	<ol style="list-style-type: none"> ต่อวงจรเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบต่าง ๆ ได้ ทดสอบหาคุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบต่าง ๆ ได้ 	<ol style="list-style-type: none"> ตรงต่อเวลา มีความตระหนักในหน้าที่ของนักศึกษา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ แสดงความเคารพด้วยท่าทีที่สุภาพงาม ทำงานด้วยความเต็มใจ
--	--	--

เนื้อหาสาระ

3.1 คุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระตุ้นแยก

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระตุ้นแยก เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ต้องนำแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงจากภายนอกมากระตุ้นที่ขดลวดสนามแม่เหล็ก โดยแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำได้จากขดลวดอาร์เมเจอร์ที่หมุนไปตัดกับเส้นแรงแม่เหล็ก

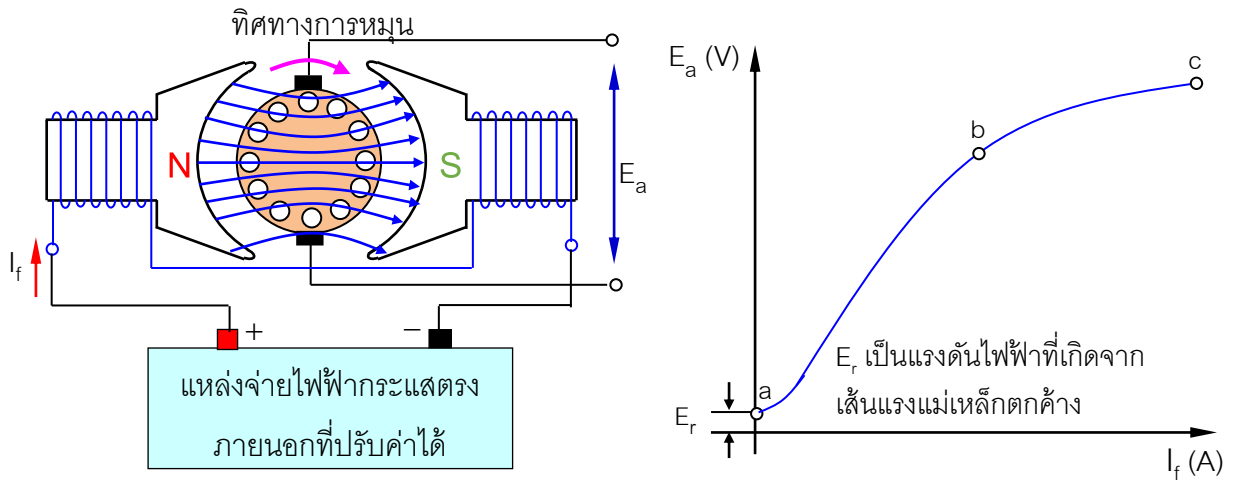3.1.1 คุณลักษณะเมื่อไม่มีโหลด ดังรูป แสดงคุณลักษณะของแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่อาร์เมเจอร์ (E_a) โดยการเปลี่ยนแปลงค่ากระแสของขดลวดสนามแม่เหล็ก (I_f) ที่ได้จากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงจากภายนอกที่ปรับค่าได้ นั่นคือกระแสไฟฟ้าที่ขดลวดสนามแม่เหล็กจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับค่าการปรับค่าของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงจากภายนอก



(ก) การเกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

(ข) เส้นโค้งคุณลักษณะเมื่อไม่มีโหลด

รูปที่ 3.1 การเกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำและเส้นโค้งของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระตุ้นแยก

จากสมการ
$$E_a = \frac{\Phi P n}{60} \times \frac{Z}{a} = \frac{PZ}{60a} \times \Phi n = K_a \Phi n$$

โดย
$$K_a = \frac{PZ}{60a}$$
 กำหนดให้เป็นค่าคงที่ทางไฟฟ้า

แต่
$$\Phi \propto I_f$$
 (I_f = กระแสไฟฟ้าที่ขดลวดสนามแม่เหล็ก)


ดังนั้น $\Phi = K_{\Phi} I_f$ (K_{Φ} = ค่าคงที่ทางเส้นแรงแม่เหล็ก)

แทนค่า $E_a = K_a K_{\Phi} I_f n$


กำหนดให้ $K_f = K_a K_{\Phi}$ เป็นค่าคงที่ ซึ่งเป็นผลคูณของ K_a กับ K_{Φ} ดังนั้นจะได้

$$E_a = K_f I_f n \quad \dots (3.1)$$

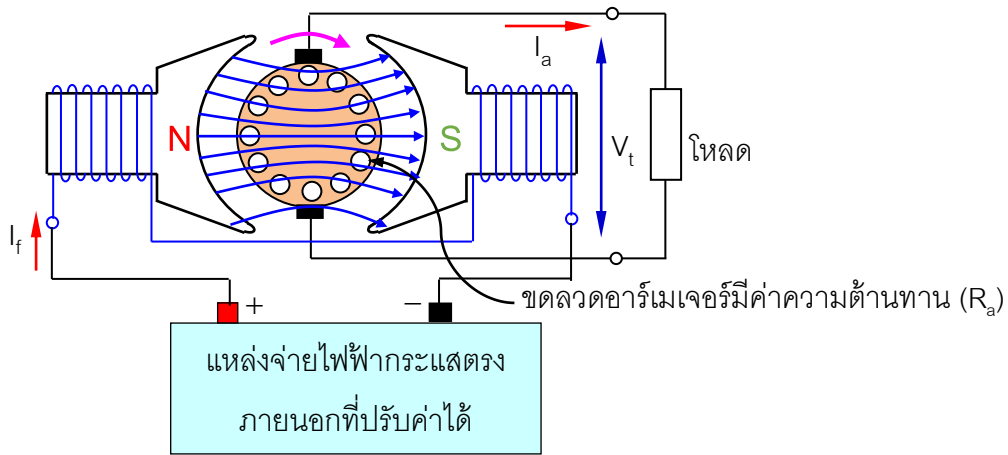3.1.2 คุณลักษณะเมื่อมีโหลด เมื่อนำโหลดมาต่อเข้ากับขั้วของอาร์เมเจอร์และหมุนด้วยความเร็วรอบคงที่ เมื่อกระแสไฟฟ้าที่โหลดเพิ่มขึ้นผลทำให้แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วลดลง ดังรูปที่ 3.2 และแสดงคุณลักษณะของแรงดันไฟฟ้าที่ขั้ว (V_t) ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าที่อาร์เมเจอร์ (I_a) ดังรูป



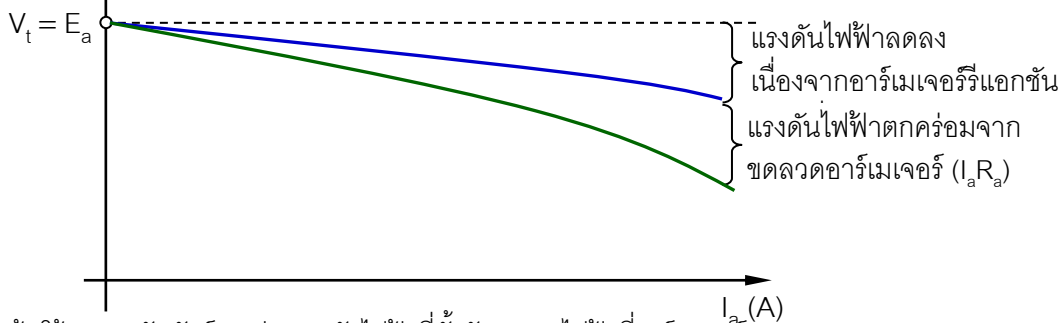รูปที่ 3.2 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระตุ้นแยกเมื่อมีโหลด




รูปที่ 3.3 เส้นโค้งความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วกับกระแสไฟฟ้าที่อาร์เมเจอร์

จากรูปจะเห็นว่าเมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ายังไม่มีโหลด แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเท่ากับแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่อาร์เมเจอร์ เมื่อกระแสไฟฟ้าที่อาร์เมเจอร์เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นผลทำให้แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วของเครื่องกำเนิดเปลี่ยนแปลงลดลง อันเนื่องจาก 2 สาเหตุ คือ แรงดันไฟฟ้าลดลงเนื่องจากอาร์เมเจอร์รีแอกชันกับแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมจากขดลวดอาร์เมเจอร์ ($I_a R_a$)

3.2 คุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบชั้ด

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบชั้ด เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ได้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงจากตัวมันเองมากระตุ้นที่ขดลวดสนามแม่เหล็ก โดยแรงดันไฟฟ้าได้จากขดลวดอาร์เมเจอร์ที่หมุนไปตัดกับเส้นแรงแม่เหล็ก

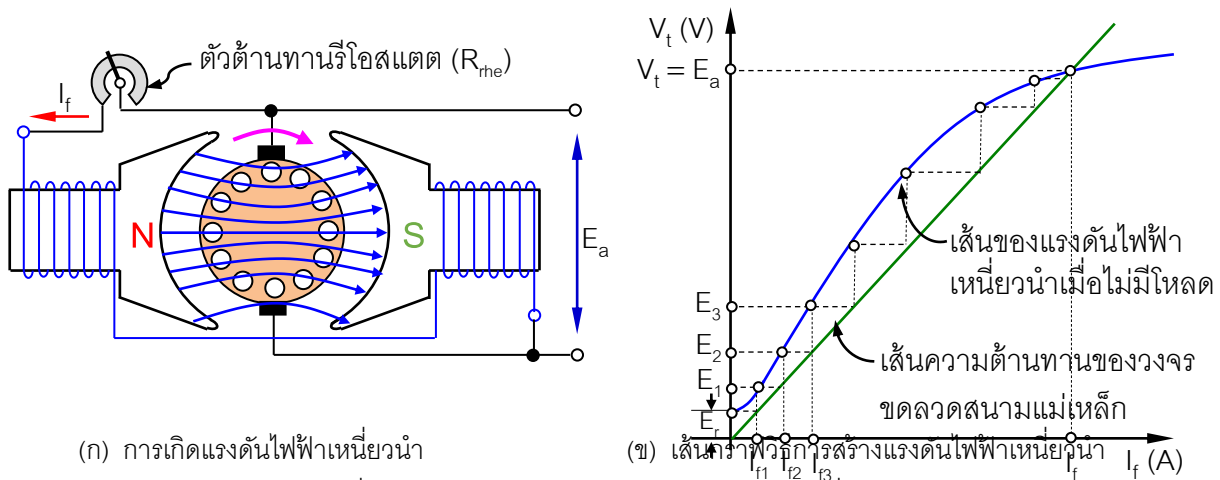3.2.1 **คุณลักษณะเมื่อไม่มีโหลด** ดังรูป แสดงคุณลักษณะของแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่อาร์เมเจอร์ (E_a) โดยการเปลี่ยนแปลงค่ากระแสไฟฟ้าของขดลวดสนามแม่เหล็ก (I_f) ที่ได้จากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงจากตัวมันเอง โดยการปรับค่าความต้านทานรีโอสแตตที่ต่ออนุกรมกับขดลวดสนามแม่เหล็ก นั่นคือกระแสไฟฟ้าที่ขดลวดสนามแม่เหล็กจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ การปรับค่าความต้านทานของรีโอสแตต



รูปที่ 3.4 การเกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำและเส้นกราฟวิธีการสร้างแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

วิธีการสร้างแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

จากรูปที่ 3.4 (ก) เมื่อหมุนเครื่องกำเนิดให้มีความเร็วรอบคงที่ (เท่ากับความเร็วพิกัด) ก็ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นมาค่าหนึ่ง (E_1) อันเกิดจากเส้นแรงแม่เหล็กตกค้างและไปตกคร่อมความต้านทานของขดลวดสนามแม่เหล็ก ($R_f + R_{me}$) ทำให้เกิดมีกระแสไหลในขดลวดสนามแม่เหล็กเพิ่มขึ้นเป็น I_{f1} โดยกระแส I_{f1} ก็ไปสร้างเส้นแรงแม่เหล็กให้เพิ่มขึ้นเกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำเพิ่มขึ้นเป็น E_2 และแรงดันไฟฟ้า E_2 ก็ไปตกคร่อมความต้านทานของขดลวดสนามแม่เหล็กทำให้เกิดมีกระแสไฟฟ้าไหลในขดลวดสนามแม่เหล็กเพิ่มขึ้นเป็น I_{f2} โดยกระแส I_{f2} ก็ไปสร้างเส้นแรงแม่เหล็กให้เพิ่มขึ้นเกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำเพิ่มขึ้นเป็น E_3 และแรงดันไฟฟ้า E_3 ก็ไปตกคร่อมความต้านทานของขดลวดสนามแม่เหล็กทำให้เกิดมีกระแสไฟฟ้าไหลในขดลวดสนามแม่เหล็กเพิ่มขึ้นเป็น I_{f3} โดยกระแส I_{f3} ก็ไปสร้างเส้นแรงแม่เหล็กให้เพิ่มขึ้น เกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำเพิ่มขึ้นเป็น E_4 ในลักษณะแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ดังรูปที่ 3.4 (ข) จากการเพิ่มขึ้นของแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำและกระแสไฟฟ้าของขดลวดสนามแม่เหล็กจะไปสิ้นสุดที่จุดตัดกันระหว่างเส้นแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำเมื่อไม่มีโหลดกับเส้นความต้านทานของวงจรขดลวดสนามแม่เหล็ก ซึ่งจุดตัดนี้เป็นจุดกำหนดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่ขั้วของเครื่องกำเนิดนั่นเอง

จากที่กล่าวมาถ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่สร้างแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำตามขนาดที่ต้องการ ซึ่งอาจมีสาเหตุขัดข้องต่าง ๆ และวิธีการไขดังนี้

1. **ไม่มีเส้นแรงแม่เหล็กตกค้าง** เนื่องจากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นใหม่ซึ่งจะไม่มีเส้นแรงแม่เหล็กตกค้าง วิธีการแก้ไข นำแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงจากภายนอกมากระตุ้นที่ขดลวดสนามแม่เหล็ก ในเวลาสั้น ๆ 3-5 วินาที

2. **ต่อขดลวดสนามแม่เหล็กกลับขั้ว** ทำให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดสนามแม่เหล็กสร้างเส้นแรงแม่เหล็กหักล้างกับเส้นแรงแม่เหล็กตกค้าง วิธีการแก้ไข กลับขั้วของขดลวดสนามแม่เหล็ก



3. **ปรับความต้านทานของวงจรถดลวดสนามแม่เหล็กสูงเกินไป** ซึ่งจุดตัดทั้งสองเส้นมีค่าใกล้เคียงกับ E_f ซึ่งเป็นแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำตกค้าง วิธีการแก้ไข ลดค่าความต้านทานของวงจรถดลวดสนามแม่เหล็กทำได้โดยการปรับที่ตัวต้านทานรีโอสแตต

4. **วงจรถดลวดอาร์เมเจอร์ขาด** อันได้แก่ขดลวดอาร์เมเจอร์ขาดวงจร การสัมผัสแปร่งถ่านกับซีคอมมิวเตเตอร์ไม่แน่นพอหรือแปร่งถ่านสึกหรอมาก วิธีการแก้ไข ตรวจสอบวงจรถดลวดอาร์เมเจอร์ อันได้แก่ การเปิดวงจร สปริงกดแปร่งถ่าน ตรวจสอบและทำความสะอาดแปร่งถ่าน

5. **หมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากลับทิศทาง** จะทำให้แรงดัน ไฟฟ้าเหนี่ยวนำตกค้างมีขั้วตรงข้าม จึงทำให้กระแสที่ใช้ในการสร้างเส้นแรงแม่เหล็กหักล้างกับเส้นแรงแม่เหล็กตกค้าง วิธีการแก้ไข หมุนเครื่องกำเนิดตามทิศทางที่กำหนด

6. **ความเร็วรอบของเครื่องกำเนิดต่ำกว่าความเร็ววิกฤติ** เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำแปรตามกับความเร็วรอบเมื่อความเร็วรอบต่ำ ๆ ทำให้แรงดันไฟฟ้าตกค้างน้อยมากเส้นแรงแม่เหล็กก็จะน้อยมากด้วย ทำให้ไม่เพียงพอที่จะสร้างแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นมา วิธีการแก้ไขก็คือหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้ได้ที่ความเร็วรอบตามปกติ

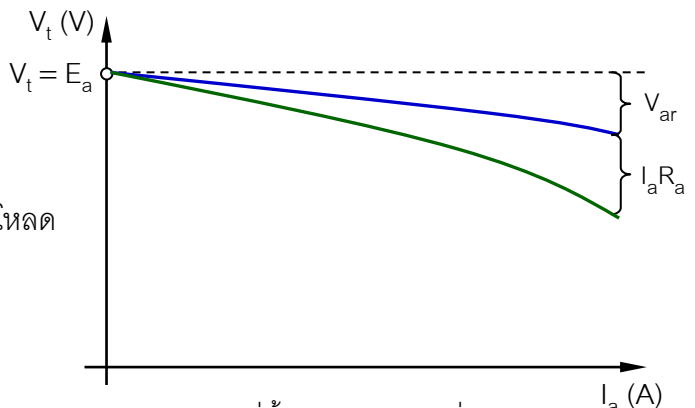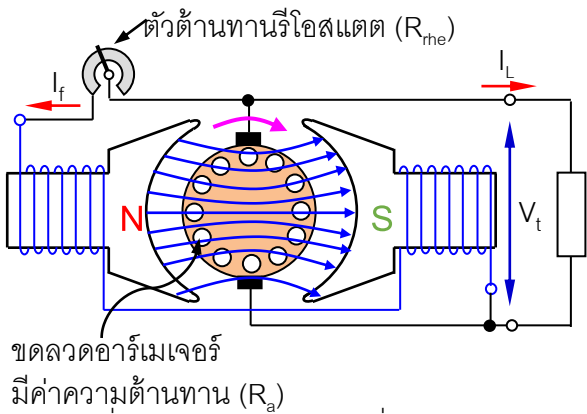3.2.2 **คุณลักษณะเมื่อมีโหลด** เมื่อนำโหลดมาต่อเข้ากับขั้วของอาร์เมเจอร์และหมุนด้วยความเร็วรอบคงที่ เมื่อกระแสไฟฟ้าที่โหลดเพิ่มขึ้นผลทำให้แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วลดลง ดังรูป และแสดงคุณลักษณะ ของแรงดันไฟฟ้าที่ขั้ว (V_t) ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าที่อาร์เมเจอร์ (I_a) ดังรูปที่ 3.7 (ข)



(ก) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบขั้วตลับเมื่อมีโหลด


(ข) เส้นแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วกับกระแสไฟฟ้าที่อาร์เมเจอร์

รูปที่ 3.5 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบขั้วตลับเมื่อมีโหลดและเส้นคุณลักษณะ

จากกราฟเห็นว่าเมื่อเครื่องกำเนิดยังไม่มีโหลด แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วของเครื่องกำเนิดเท่ากับแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่อาร์เมเจอร์ เมื่อกระแสไฟฟ้าที่อาร์เมเจอร์เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นผลทำให้แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงลดลง อันเนื่องมาจาก 2 สาเหตุ คือ แรงดันไฟฟ้าลดลงเนื่องจากอาร์เมเจอร์รีแอกชัน (V_{Ar}) กับแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมจากขดลวดอาร์เมเจอร์ ($I_a R_a$) แต่แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วจะตกมากกว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระตุ้นแยก


3.3 คุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิริส

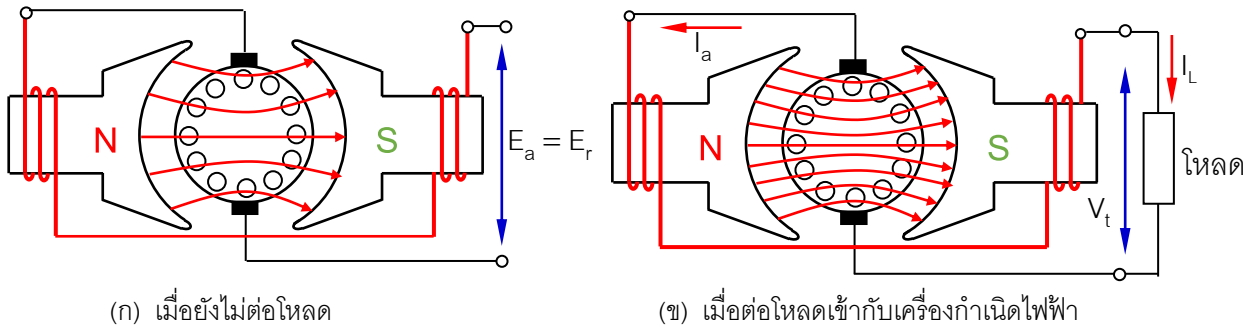3.3.1 **คุณลักษณะเมื่อไม่มีโหลด** ดังรูปเมื่อยังไม่นำโหลดมาต่อเข้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทำให้วงจรของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเปิดวงจร ดังนั้นถ้าหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้มีความเร็วรอบคงที่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะสร้างแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นมาเพียงเล็กน้อยอันเกิดจากเส้นแรงแม่เหล็กตกค้าง



รูปที่ 3.6 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิริสเมื่อไม่มีโหลดและมีโหลด

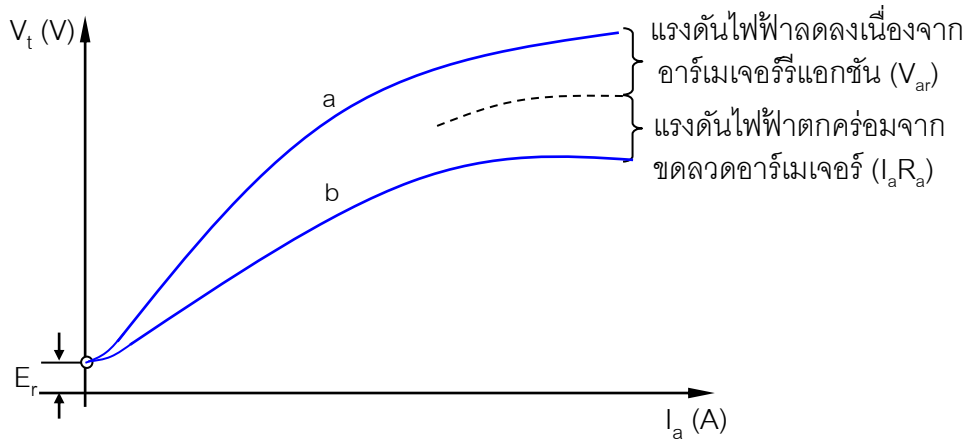3.3.2 **คุณลักษณะเมื่อมีโหลด** ซึ่งจะแสดงคุณลักษณะของแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วของเครื่องกำเนิดเมื่อกระแสไฟฟ้าที่อาร์เมเจอร์เปลี่ยนไป จากรูป เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟ้าที่โหลดให้มีค่าเพิ่มขึ้น ก็ทำให้กระแสไฟฟ้าที่อาร์เมเจอร์เพิ่มขึ้นด้วยและไหลผ่านขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซิริส ก็ทำให้เส้นแรงแม่เหล็กเพิ่มขึ้นด้วยและส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าที่เหนี่ยวนำเพิ่มขึ้นและแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วก็เพิ่มขึ้นด้วย นั่นคือถ้ากระแสโหลดเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นก็ส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นด้วยดังรูป




รูปที่ 3.7 เส้นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วกับกระแสไฟฟ้าที่อาร์เมเจอร์

3.4 คุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบคอมพาวด์


ถ้านำขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซิริสกับขดลวดแบบชัณฑ์มาต่อแบบผสม ซึ่งแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักหรืออาจเปลี่ยนแปลงอย่างมาทั้งหมดขึ้นอยู่กับวิธีการต่อในการสร้างเส้นแรงแม่เหล็กของขดลวดสนามแม่เหล็กทั้งสอง ดังนี้

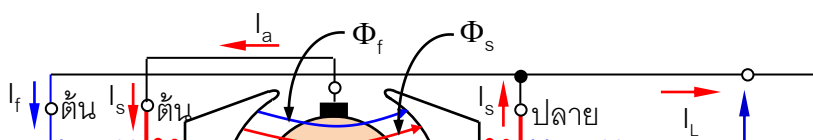3.4.1 **สร้างเส้นแรงแม่เหล็กเสริมกัน** แบบนี้เป็นการต่อโดยให้ขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซิริสสร้างเส้นแรงแม่เหล็กเสริมกับขดลวดสนามแม่เหล็กแบบชัณฑ์ เมื่อขดลวดทั้งสองมีกระแสไหลผ่านโดยไหลไปในทิศทางเดียวกัน (I_f ไหลเข้าต้นคอยล์ และ I_s ก็ไหลเข้าต้นคอยล์) จึงทำให้เส้นแรงแม่เหล็กทั้งสองไปในทิศทางเดียวกันและเสริมกัน ดังรูป




รูปที่ 3.8 การต่อขดลวดสนามแม่เหล็กแบบลงขั้วคอมปาวด์สร้างเส้นแม่เหล็กเสริมกัน

เมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ายังไม่มีโหลดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วเท่ากับแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ เมื่อกระแสไฟฟ้าที่อาร์เมเจอร์มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่อาร์เมเจอร์พยายามเปลี่ยนแปลงลดลง แต่เนื่องจากมีกระแสไฟฟ้าที่อาร์เมเจอร์และไหลผ่านขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซีรีส์ด้วย จึงเกิดเส้นแรงแม่เหล็กที่ขดลวดซีรีส์โดยสร้างเส้นแรงแม่เหล็กให้เพิ่มขึ้นและไปเสริมกับเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดจากขดลวดสนามแม่เหล็กแบบขั้ว จึงทำให้แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบคอมปาวด์ที่สร้างเส้นแรงแม่เหล็กเสริมกัน โดยแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วจะเปลี่ยนแปลงมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับการออกแบบจำนวนรอบที่พันของขดลวดสนามแม่เหล็กซีรีส์

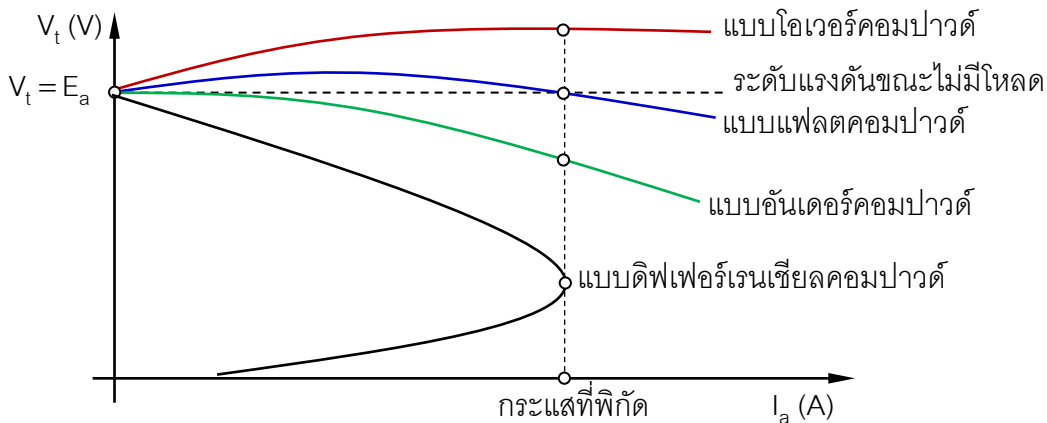

รูปที่ 3.9 เส้นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วกับกระแสไฟฟ้าที่อาร์เมเจอร์

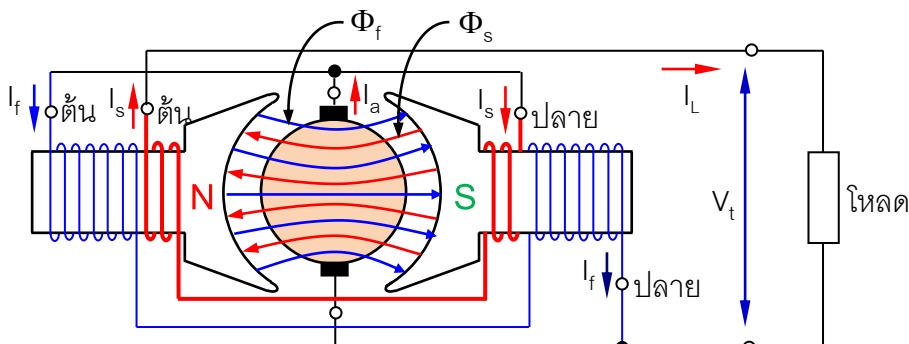3.4.2 สร้างเส้นแรงแม่เหล็กหักล้างกัน แบบนี้เป็นการต่อโดยให้ขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซีรีส์สร้างเส้นแรงแม่เหล็กหักล้างกับขดลวดสนามแม่เหล็กแบบขั้ว เมื่อขดลวดทั้งสองมีกระแสไหลผ่านโดยไหลไปในทิศทางตรงข้ามกัน (I_f ไหลเข้าต้นคอยล์ แต่ I_s ไหลเข้าปลายคอยล์) จึงทำให้เส้นแรงแม่เหล็กทั้งสองมีทิศทางตรงข้ามกันและหักล้างกัน ดังรูป




รูปที่ 3.10 การต่อขดลวดสนามแม่เหล็กแบบช็อตซ์คันต์คอมปาวด์สร้างเส้นแรงแม่เหล็กหักล้างกัน

3.5 การเกิดอาร์เมเจอร์รีแอกชัน

อาร์เมเจอร์รีแอกชัน หมายถึง การเกิดเส้นแรงแม่เหล็กจากขดลวดอาร์เมเจอร์เมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีโหลด โดยเส้นแรงแม่เหล็กจากขดลวดอาร์เมเจอร์ไปกระทำกับเส้นแรงแม่เหล็กที่แกนขั้ว ทำให้เส้นแรงแม่เหล็กเกิดการบิดเบี้ยว (Distortion) ไปจากผลการเกิดอาร์เมเจอร์รีแอกชัน ทำให้แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำลดลงและยังทำให้เกิดประกายไฟที่หน้าแปรงถ่านกับชั๊ตคอมมิวเตเตอร์ ดังนั้นการแก้อาร์เมเจอร์รีแอกชันทำได้ดังนี้

1. **เลื่อนตำแหน่งแปรงถ่าน** โดยการเลื่อนแปรงถ่านไปยังตำแหน่งแกนนิวทรัลใหม่ดังรูปที่ 3.14 ข้อดีก็คือไม่ต้องมีอุปกรณ์ใดมาต่อเข้าเพิ่มเติมเพียงแต่เลื่อนแปรงถ่าน โดยเลื่อนไปตามทิศทางการหมุนส่วนข้อเสียคือต้องเลื่อนแปรงถ่านทุกครั้งเมื่อกระแสที่อาร์เมเจอร์เปลี่ยนแปลงจึงไม่เป็นที่ยอมรับ

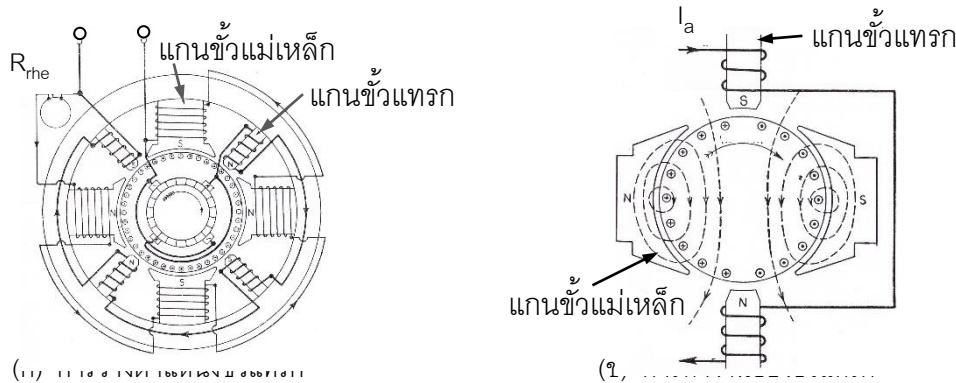2. **ใส่ขั้วแทรกหรืออินเตอร์โพล (Com-poles or Inter-pole)** เป็นขั้วแม่เหล็กเล็ก ๆ ที่แทรกไว้กึ่งกลางขั้วแม่เหล็กหลัก ดังรูป โดยที่ขั้วแทรกพันด้วยลวดทองแดงเส้นโตและต่ออนุกรมกับอาร์เมเจอร์ เมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีโหลดทำให้มีกระแสไฟฟ้าที่อาร์เมเจอร์และไหลผ่านขดลวดขั้วแทรกและมีเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดจากขั้วแทรกตามทิศทางของกระแสไฟฟ้า โดยทิศทางของขั้วแทรกจะต้องมีขั้วที่เหมือนกับขั้วแม่เหล็กหลักที่อยู่ข้างหน้าตามทิศทางการหมุน




รูปที่ 3.11 การวางตำแหน่งขั้วแทรกของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า


3. **พันขดลวดชดเชย (Compensating winding)** ขดลวดชดเชยจะพันจากทองแดงเส้นโตและวางอยู่ในร่องบริเวณผิวด้านหน้าของขั้วแม่เหล็กหลักโดยมีต้นและปลายของขดลวดแต่ละขดวางอยู่ผิวหน้าอย่างละครึ่งของแกนขั้วแม่เหล็ก

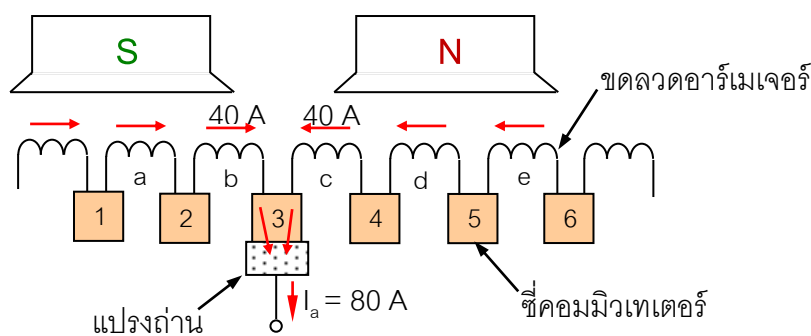3.6 การเกิดคอมมิวเทชัน


คอมมิวเทชัน หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนทิศทางกระแสของกระแสไฟฟ้าในขดลวดอาร์เมเจอร์เมื่อขดลวดอาร์เมเจอร์ชุดนั้นเคลื่อนที่ผ่านพื้นแกนนิวทรัล ซึ่งอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางขั้วแม่เหล็กเหนือและขั้วแม่เหล็กใต้ที่อยู่ประชิดกัน



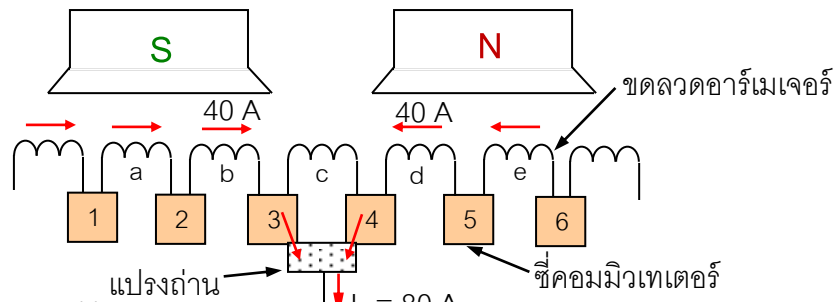(ก) เมื่อแปรงถ่านสัมผัสที่ซี่คอมมิวเตเตอร์ 3 อย่างเดียว



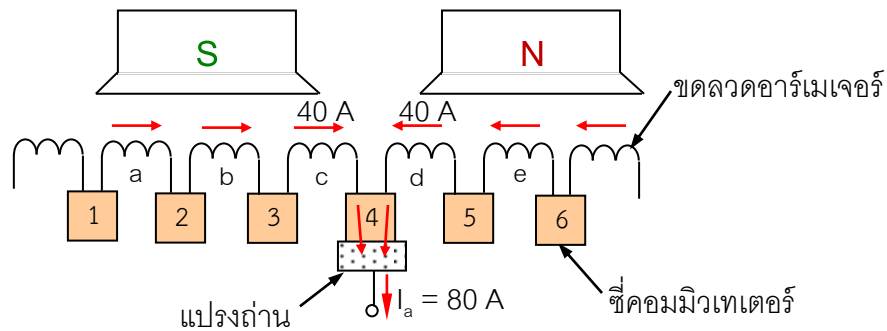(ข) เมื่อแปรงถ่านสัมผัสที่ซี่คอมมิวเตเตอร์ 3 และ 4



(ค) เมื่อแปรงถ่านสัมผัสที่ซี่คอมมิวเตเตอร์ 4 อย่างเดียว

รูปที่ 3.12 การเกิดคอมมิวเตชัน

6. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นตอนการสอน (กิจกรรมของครู)	ขั้นตอนการเรียนรู้ (กิจกรรมผู้เรียน)	เครื่องมือ/การวัดผล ประเมินผล
<p>1. ชี้นำเข้าสู่บทเรียน</p> <p>1.1 ครูบอกจุดประสงค์ของการเรียนในหน่วยเรียนนี้</p> <p>1.2 ครูสอบถามความสำคัญของความรู้คุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง</p> <p>1.3 ครูแจกแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 3</p> <p>2. ชี้นสอนทฤษฎี</p> <p>2.1 ครูอธิบายเรื่องคุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้สื่อประกอบ</p> <p>2.2 ชักถามปัญหาเกี่ยวกับคุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง</p> <p>3. ชี้นสรุป</p> <p>3.1 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปและครูซักถามปัญหาข้อสงสัย</p>	<p>1.1 นักเรียนรับฟังจุดประสงค์ของการเรียนในหน่วยเรียนนี้</p> <p>1.2 นักเรียนบอกความสำคัญของของความรู้คุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง</p> <p>1.3 นักเรียนทำทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 3</p> <p>2.1 รับฟังคำบรรยายและตอบคำถามจากครู</p> <p>2.2 ตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น</p> <p>3.1 นักเรียนช่วยครูสรุปและตอบคำถาม</p> <p>3.2 จุดบดที่ก้อย</p>	<p>1. คำถามประจำหน่วย</p> <p>2. แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 3</p> <p>1. power point หน่วยที่ 3</p> <p>2. คำถามหน่วยที่ 3</p> <p>1. ใบสรุปหน่วยที่ 3</p>

<p>4. ชั้นสอนปฏิบัติ</p> <p>4.1 แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2 คน</p> <p>4.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติงานตามใบงานที่ 3</p> <p>4.3 ควบคุมการปฏิบัติงาน</p> <p>4.4 ตรวจสอบผลงานของนักศึกษา</p>	<p>4.1 แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มๆละ 2 คน</p> <p>4.2 นักศึกษาปฏิบัติงานตามใบงานที่ 3</p> <p>4.3 ปฏิบัติงานตามใบงาน</p> <p>4.4 ส่งผลงานการปฏิบัติ</p>	<p>1. ใ้ใบตรวจการปฏิบัติงานตามใบงานที่ 3</p>
<p>5. ชั้นการประเมินผล</p> <p>5.1 ครูแจกใบประเมินผลหลังเรียนหน่วยที่ 3</p> <p>5.2 ดูแลนักเรียนไม่ให้ทุจริต</p> <p>5.3 เมื่อครบเวลาที่กำหนดรับแบบทดสอบคืน</p>	<p>5.1 รับใบประเมินผลหลังเรียนหน่วยที่ 3</p> <p>5.2 ทำแบบทดสอบหลังเรียน</p> <p>5.3 เมื่อครบเวลาที่กำหนดส่งแบบทดสอบคืน</p>	<p>1. แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 3 จำนวน 18 ข้อ</p>
<p>6. ชั้นมอบหมายงาน</p> <p>6.1 มอบหมายให้นักเรียนไปค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแล้วทำรายงานส่งสัปดาห์ต่อไป</p>	<p>6.1 รับมอบหมายงาน</p>	<p>1. ใบมอบงานหน่วยที่ 3</p>
<p>7. ชั้นตรวจสอบความเรียบร้อย</p> <p>7.1 ตรวจสอบความเรียบร้อยของชุดฝึกและความเรียบร้อยของห้องเรียนห้องปฏิบัติงาน</p>	<p>7.1 ช่วยกันจัดเก็บชุดฝึกและทำความสะอาดห้องเรียนห้องปฏิบัติงานให้เรียบร้อย</p>	<p>1. ใบตรวจสอบความเรียบร้อย</p>

7. สื่อและแหล่งการเรียนรู้

1. หนังสือเรียน **เครื่องกลไฟฟ้า 1** ผู้แต่ง **สุธน แก่นตัน** ผู้จำหน่าย บริษัท ศูนย์หนังสือเมืองไทย จำกัด
2. Power point เรื่อง โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
3. ของจริง ตามรายละเอียดในใบงานที่ 3
4. ใบมอบหมายงานที่ 3

8. หลักฐานการเรียนรู้

ก่อนเรียน

- นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 3

ขณะเรียน

- ให้นักศึกษาอภิปรายเกี่ยวกับคุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

หลังเรียน

- ให้นักเรียนไปค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงที่ใช้ในงานจริง แล้วทำรายงานส่งในสัปดาห์ต่อไป

9. การวัดและประเมินผล

ก่อนเรียน

ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้ข้อสอบหน่วยที่ 3 จำนวน 18 ข้อ

ขณะเรียน


ถาม – ตอบปัญหา ความสนใจ ความตั้งใจ และการอภิปราย

หลังเรียน

ทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้ข้อสอบหน่วยที่ 3 จำนวน 18 ข้อ

การประเมินผล

1. การประเมินผลโดยใช้แบบประเมินผลหลังการเรียนหน่วยที่ 3 จำนวน 18 ข้อ (แบบเลือกตอบ)
2. สังเกตการมีส่วนร่วมในการเรียน
3. สังเกตจากการตอบคำถาม / การอภิปราย

	แผนการจัดการเรียนรู้	หน่วยที่ 4
	รหัสวิชา30104-2003 ชื่อวิชา.เครื่องกลไฟฟ้า 1	สอนครั้งที่ 5-6
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้การวิเคราะห์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและประสิทธิภาพ	ชั่วโมงรวม 10 ชม.
ชื่อเรื่อง/งานการวิเคราะห์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและประสิทธิภาพ		

สมรรถนะประจำกิจกรรม

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบต่าง ๆ และประสิทธิภาพ
2. ต่อบางจรทดสอบและสรุปผลจากการทดลองหาค่าล้งไฟฟ้าและประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบต่าง ๆ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม


ความรู้	ทักษะ	คุณธรรม/จริยธรรม
----------------	--------------	-------------------------

<ol style="list-style-type: none"> อธิบายวงจรสมมูลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระตุ้นแยกได้ อธิบายวงจรสมมูลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบขั้วตัดได้ อธิบายวงจรสมมูลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซีรี่ย์ได้ อธิบายวงจรสมมูลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบคอมพาวด์ได้ อธิบายการสูญเสียในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงได้ อธิบายกำลังในส่วนต่าง ๆ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงได้ อธิบายประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงได้ คำนวณหาค่าต่าง ๆ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ อธิบายภาวะที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ 	<ol style="list-style-type: none"> ต่อวงจรเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบต่าง ๆ ได้ ทดสอบหาลำดับไฟฟ้าและประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบต่าง ๆ ได้ 	<ol style="list-style-type: none"> ตรงต่อเวลา มีความตระหนักในหน้าที่ของนักศึกษา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ แสดงความเคารพด้วยท่าทีที่สุภาพงาม ทำงานด้วยความเต็มใจ
---	---	--

เนื้อหาสาระ

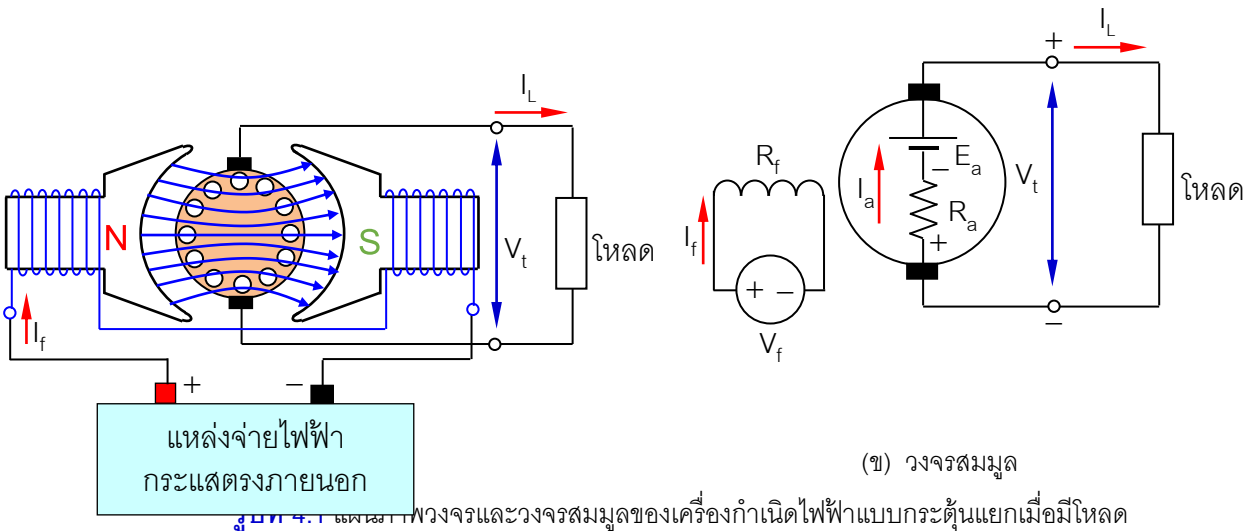
4.1 วงจรสมมูลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระตุ้นแยก

แผนภาพวงจร (Schematic diagram) แสดงดังรูป ซึ่งภายในขดลวดอาร์เมเจอร์เทียบเท่าว่ามีแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (E_a) กับค่าความต้านทานอาร์เมเจอร์ (R_a) ที่ต่ออนุกรมกัน ส่วนที่ขดลวดสนามแม่เหล็กเทียบเท่าว่ามีค่าความต้านทานจากขดลวดสนามแม่เหล็ก (R_f) และมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดสนามแม่เหล็ก (I_f) และเขียนเป็นวงจรสมมูลได้ดังรูป



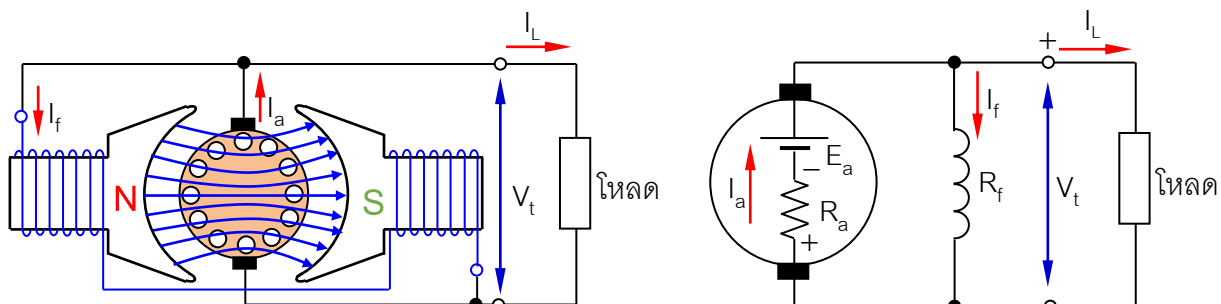4.2 วงจรสมมูลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบขั้วตัด

แผนภาพวงจรแสดงดังรูป ซึ่งวงจรสมมูลของขดลวดอาร์เมเจอร์และขดลวดสนามแม่เหล็กเหมือนกับแบบกระตุ้นแยกเพียงมีแหล่งจ่ายจากตัวมันเองมากระตุ้นและเขียนเป็นวงจรสมมูลทางไฟฟ้าได้ดังรูป




(ก) แผนภาพวงจร

(ข) วงจรสมมูล

รูปที่ 4.2 แผนภาพวงจรและวงจรสมมูลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซันต์เมื่อมีโหลด

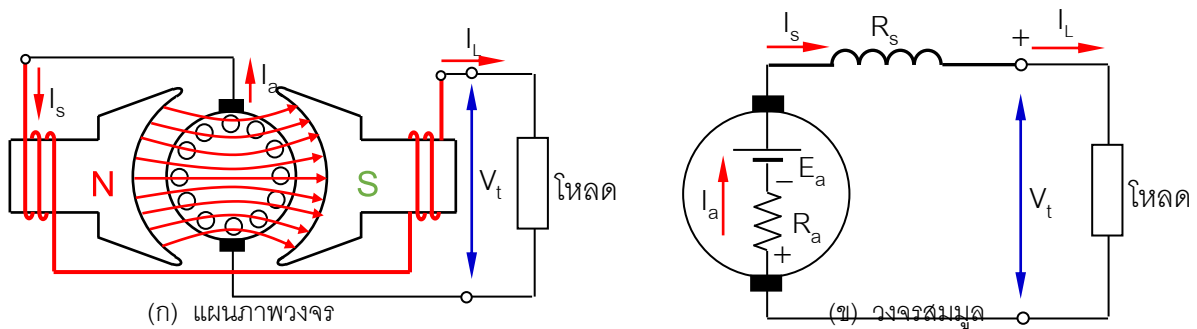4.3 วงจรสมมูลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซันต์


แผนภาพวงจรแสดงดังรูป ซึ่งวงจรสมมูลของขดลวดอาร์เมเจอร์เหมือนกับแบบซันต์ ส่วนขดลวดสนามแม่เหล็กแบบอนุกรม (R_s) ต่ออนุกรมกับอาร์เมเจอร์และเขียนเป็นวงจรสมมูลได้ดังรูป



รูปที่ 4.3 แผนภาพวงจรและวงจรสมมูลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซันต์เมื่อมีโหลด


4.4 วงจรสมมูลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบคอมปาวด์

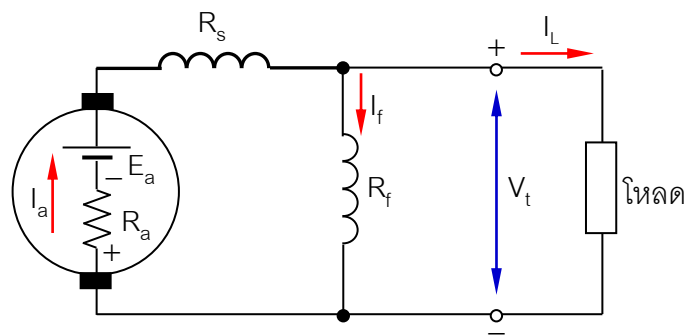4.4.1 แบบลองซันต์คอมปาวด์ เป็นการนำขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซันต์มาต่ออนุกรมกับอาร์-เมเจอร์ก่อนแล้วจึงนำมาต่อขนานกับขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซันต์ ดังรูป



รูปที่ 4.4 วงจรสมมูลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบลองซันต์คอมปาวด์

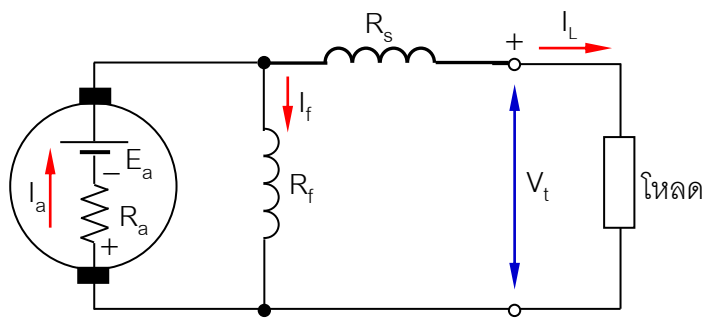4.4.2 แบบซัดซันต์คอมปาวด์ เป็นการนำขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซันต์มาต่อขนานกับอาร์-เมเจอร์ก่อนแล้วจึงนำมาต่ออนุกรมกับขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซันต์ ดังรูป



รูปที่ 4.7 วงจรสมมูลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบคอมปาวด์และส่วนต่างๆ ของกำลังไฟฟ้า

4.7 ประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

$$\text{ประสิทธิภาพ} = \frac{\text{กำลังเอาต์พุต}}{\text{กำลังอินพุต}} \times 100$$

$$\text{ประสิทธิภาพ} = \frac{\text{กำลังเอาต์พุต}}{\text{กำลังเอาต์พุต} + \text{กำลังไฟฟ้าสูญเสียทั้งหมด}} \times 100$$


$$\eta = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{out}} + P_{\text{loss}}} \times 100 \quad \dots (4.19)$$

4.8 การคำนวณค่าต่างๆ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

ตัวอย่างที่ 4.1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบลวงชันต์คอมปาวด์และสร้างเส้นแรงแม่เหล็กเสริมกัน มีค่าความต้านทานจากขดลวดอาร์มเจอร์ จากขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซีรีส์ จากขดลวดสนามแม่เหล็กแบบชันต์เป็น 0.5Ω , 0.2Ω และ 400Ω ตามลำดับ มีกำลังไฟฟ้าที่โหลด เป็น 5 kW ที่แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 200 V มีกำลังไฟฟ้าสูญเสียในการหมุน 420 W กำลังไฟฟ้าสูญเสียในแกนเหล็ก 180 W แรงดันไฟฟ้าลดลงเนื่องจากอาร์มเจอร์รีแอกชันไม่นำมาคิด จงคำนวณหา

- ก. แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่อาร์มเจอร์
- ข. กำลังไฟฟ้าสูญเสียทั้งหมด
- ค. ประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- ง. เขียนกำลังไฟฟ้าในส่วนต่างๆ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

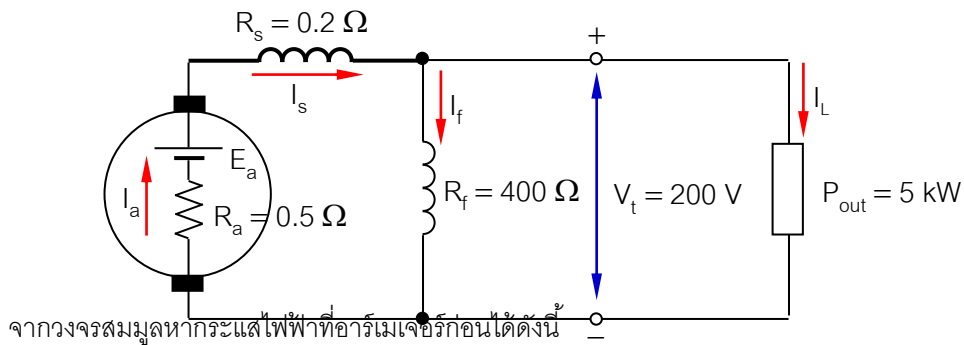วิธีทำ เขียนวงจรสมมูลทางไฟฟ้าและกำหนดค่าต่างๆ ให้กับวงจร



$$I_L = \frac{P_L}{V_t} = \frac{5 \times 10^3}{200} = 25 \text{ A}$$

$$I_f = \frac{V_t}{R_f} = \frac{200}{400} = 0.5 \text{ A}$$

$$I_a = I_s = I_f + I_L = 0.5 + 25 = 25.5 \text{ A}$$

ก. แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่อาร์เมเจอร์

$$E_a = V_t + I_a R_a + I_s R_s$$

$$E_a = 200 + (25.5 \times 0.5) + (25.5 \times 0.2) = 217.85 \text{ V}$$

แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่อาร์เมเจอร์มีค่าเท่ากับ **217.85 V** **ตอบ**

ข. กำลังไฟฟ้าสูญเสียทั้งหมด

$$P_{CO} = P_f + P_a + P_s = I_f^2 R_f + I_a^2 R_a + I_s^2 R_s$$

$$= (0.5^2 \times 400) + (25.5^2 \times 0.5) + (25.5^2 \times 0.2)$$

$$P_{CO} = 100 + 325.125 + 130.05 = 555.175 \text{ W}$$

โจทย์กำหนดให้ $P_{rot} = 420 \text{ W}$ และ $P_c = 180 \text{ W}$

$$P_{loss} = P_{CO} + P_{rot} + P_c = 555.175 + 420 + 180$$

$$P_{loss} = 1155.175 \text{ W}$$

กำลังไฟฟ้าสูญเสียทั้งหมดมีค่าเท่ากับ **1155.175 W** **ตอบ**


ค. ประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{loss}} \times 100 = \frac{5000}{(5000 + 1155.175)} \times 100$$

$$= 81.23$$



ประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ **81.23 %** **ตอบ**

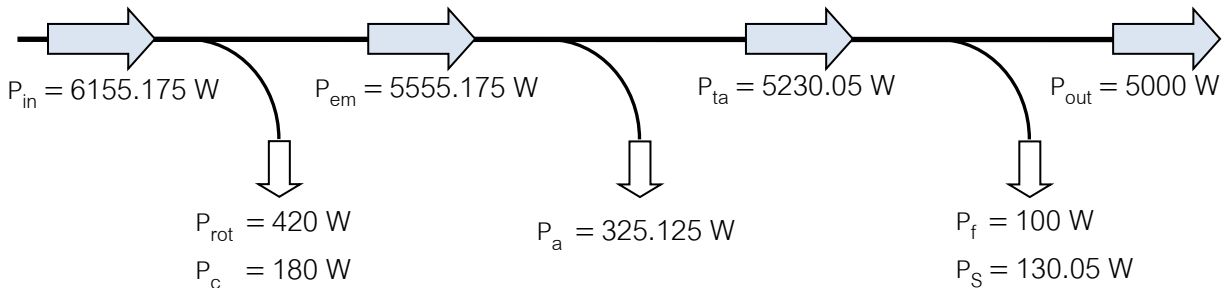ง. เขียนกำลังไฟฟ้าในส่วนต่างๆ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า



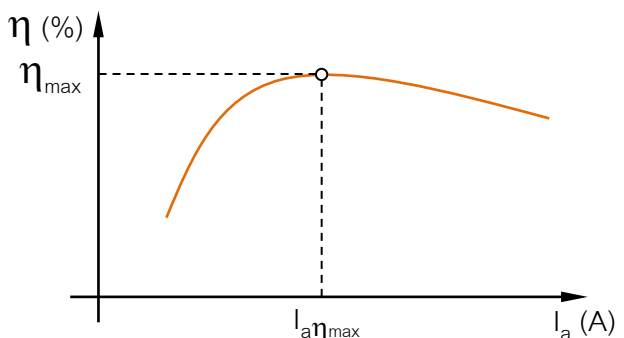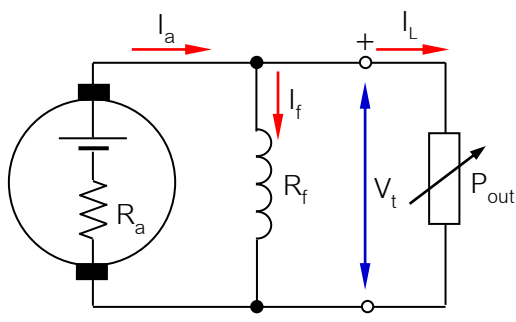4.9 ภาวะที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เมื่อโหลดมีการเปลี่ยนแปลงผลทำให้กระแสไฟฟ้าที่อาร์เมเจอร์ (I_a) เปลี่ยนแปลงด้วยดังรูป ซึ่งทำให้กำลังไฟฟ้าเอาต์พุต และกำลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวดอาร์เมเจอร์และในขดลวดซีรีส์เกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน แต่กำลังสูญเสียในการหมุน ในแกนเหล็กและจากขดลวดชั้นดีมีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแส I_a เมื่อกระแส I_a ค่อย ๆ เพิ่มขึ้นทำให้ประสิทธิภาพค่อย ๆ เพิ่มขึ้นและมี I_a ค่าหนึ่งที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากนั้นจะค่อย ๆ มีค่าลดลง ดังรูป



(ก) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซันต์เมื่อโหลดเปลี่ยนแปลง (ข) เส้นกราฟประสิทธิภาพเมื่อ I_a เพิ่มขึ้น

รูปที่ 4.8 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซันต์เมื่อมีโหลดเปลี่ยนแปลงและประสิทธิภาพ

เห็นว่าเกิดกำลังไฟฟ้าสูงสุดเมื่อกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่ขดลวดอาร์เมเจอร์ซึ่งแปรค่าไปตามกระแสไฟฟ้าที่อาร์เมเจอร์มีค่าเท่ากับกำลังไฟฟ้าสูญเสียในการหมุนรวมกับกำลังไฟฟ้าสูญเสียในแกนเหล็กและกำลังไฟฟ้าสูญเสียจากขดลวดซันต์ซึ่งเป็นกำลังไฟฟ้าสูญเสียคงที่ นั่นคือประสิทธิภาพจะสูงสุด เมื่อ

$$\text{กำลังไฟฟ้าสูญเสียแปรค่าตามกระแสไฟฟ้าที่อาร์เมเจอร์} = \text{กำลังไฟฟ้าสูญเสียคงที่}$$

โดยกระแสไฟฟ้าที่อาร์เมเจอร์จะมีค่าหนึ่งที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กำหนดให้เป็น $I_{a\eta\max}$ หาค่าได้ดังนี้

$$\begin{aligned} I_{a\eta\max}^2 R_a &= P_{\text{rot}} + P_c + P_f \\ I_{a\eta\max}^2 &= \frac{P_{\text{rot}} + P_c + P_f}{R_a} \\ I_{a\eta\max} &= \sqrt{\frac{P_{\text{rot}} + P_c + P_f}{R_a}} \end{aligned}$$

เมื่อพิจารณาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซีรี่ย์ จะได้

$$I_{a\eta\max} = \sqrt{\frac{P_{\text{rot}} + P_c}{R_a + R_s}}$$

เมื่อพิจารณาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบคอมพาวด์ซึ่งมีทั้งขดลวดซีรี่ย์และขดลวดซันต์ จะได้

$$I_{a\eta\max} = \sqrt{\frac{P_{\text{rot}} + P_c + P_f}{R_a + R_s}}$$

ตัวอย่างที่ 4.2 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบลونغซันต์คอมพาวด์สร้างเส้นแรงแม่เหล็กเสริมกัน มีค่าความต้านทานจากขดลวดอาร์เมเจอร์ จากขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซีรี่ย์ จากขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซันต์เป็น 0.08Ω 0.1Ω และ 110Ω ตามลำดับ มีกำลังไฟฟ้าที่โหลดเป็น 22 kW แรงดันไฟฟ้าที่ขั้ว 220 V ให้ประสิทธิภาพ 80 % แรงดันไฟฟ้าลดลงเนื่องจากอาร์เมเจอร์รีแอกชันไม่นำมาคิด จงคำนวณหา

- ก. กำลังไฟฟ้าสูญเสียทั้งหมด
- ข. กำลังไฟฟ้าสูญเสียในการหมุนรวมการสูญเสียในแกนเหล็ก
- ค. กระแสไฟฟ้าที่อาร์เมเจอร์ที่ทำให้ประสิทธิภาพสูงสุด
- ง. ประสิทธิภาพสูงสุด

วิธีทำ

$$I_L = \frac{P_L}{V_t} = \frac{22 \times 10^3}{220} = 100 \text{ A}$$

$$I_f = \frac{V_t}{R_f} = \frac{220}{110} = 2 \text{ A}$$

$$I_a = I_f + I_L = 2 + 100 = 102 \text{ A}$$

กำลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวด

$$P_{co} = P_f + P_a + P_s = I_f^2 R_f + I_a^2 R_a + I_s^2 R_s$$

$$= (2^2 \times 110) + (102^2 \times 0.08) + (102^2 \times 0.1)$$

$$P_{co} = 440 + 832.32 + 1040.4$$

$$= 2312.72 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100$$

$$P_{in} = \frac{P_{out}}{\frac{\eta}{100}} = \frac{22 \times 10^3}{\frac{80}{100}} = 27500 \text{ W}$$

ก. กำลังไฟฟ้าสูญเสียทั้งหมด

$$P_{loss} = P_{in} - P_{out} = 27500 - 22000$$

$$P_{loss} = 5500 \text{ W}$$

กำลังไฟฟ้าสูญเสียทั้งหมดมีค่าเท่ากับ

5500 W [ตอบ](#)

ข. กำลังไฟฟ้าสูญเสียในการหมุนรวมการสูญเสียในแกนเหล็ก

$$P_{rot} + P_c = P_{loss} - P_{co} = 5500 - 2312.72$$

$$P_{rot} + P_c = 3187.28 \text{ W}$$

กำลังไฟฟ้าสูญเสียในการหมุนรวมการสูญเสียในแกนเหล็กมีค่าเท่ากับ

3187.28W [ตอบ](#)

ค. กระแสไฟฟ้าที่อาร์มเจอร์ที่ทำให้ประสิทธิภาพสูงสุด

$$I_{a\eta_{max}} = \sqrt{\frac{P_{rot} + P_c + P_f}{R_a + R_s}} = \sqrt{\frac{3187.28 + 440}{0.08 + 0.1}}$$

$$I_{a\eta_{max}} = 141.956 \text{ A}$$

กระแสไฟฟ้าที่อาร์มเจอร์ที่ทำให้ประสิทธิภาพสูงสุดมีค่าเท่ากับ

141.956 A [ตอบ](#)

ง. ประสิทธิภาพสูงสุด

ประสิทธิภาพจะสูงสุดเมื่อ $(P_a + P_s) = (P_{rot} + P_c) + P_f = 3187.28 + 440 = 3627.28 \text{ W}$

$$I_L = I_{a\eta_{max}} - I_f = 141.956 - 2 = 139.956 \text{ A}$$

$$\eta_{max} = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100$$

$$\eta_{max} = \frac{V_t I_L}{V_t I_L + (P_a + P_s) + (P_{rot} + P_c + P_f)} \times 100$$

$$\eta_{\max} = \frac{220 \times 139.956}{(220 \times 139.956) + (3627.28) + (3627.28)} \times 100$$

$$\eta_{\max} = \frac{30790.32}{38044.88} \times 100$$

$$= 80.93 \%$$

ประสิทธิภาพสูงสุดมีค่าเท่ากับ

80.93 % **ตอบ**

ขั้นตอนการสอน (กิจกรรมของครู)	ขั้นตอนการเรียนรู้ (กิจกรรมผู้เรียน)	เครื่องมือ/การวัดผล ประเมินผล
<p>1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน</p> <p>1.1 ครูบอกจุดประสงค์ของการเรียนในหน่วยเรียนนี้</p> <p>1.2 ครูสอบถามความสำคัญของความรู้การวิเคราะห์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและประสิทธิภาพ</p> <p>1.3 ครูแจกแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 4</p>	<p>1.1 นักเรียนรับฟังจุดประสงค์ของการเรียนในหน่วยเรียนนี้</p> <p>1.2 นักเรียนบอกความสำคัญของของความรู้การวิเคราะห์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและประสิทธิภาพ</p> <p>1.3 นักเรียนทำทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 4</p>	<p>1. คำถามประจำหน่วย</p> <p>2. แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 4</p>
<p>2. ขั้นสอนทฤษฎี</p> <p>2.1 ครูอธิบายเรื่องการวิเคราะห์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและประสิทธิภาพ โดยใช้สื่อประกอบ</p> <p>2.2 ชักถามปัญหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและประสิทธิภาพ</p>	<p>2.1 รับฟังคำบรรยายและตอบคำถามจากครู</p> <p>2.2 ตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น</p>	<p>1. power point หน่วยที่ 4</p> <p>2. คำถามหน่วยที่ 4</p>
<p>3. ขั้นสรุป</p> <p>3.1 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปและครูชักถามปัญหาข้อสงสัย</p>	<p>3.1 นักเรียนช่วยครูสรุปและตอบคำถาม</p> <p>3.2 จดบทที่ที่ย่อ</p>	<p>1. ใบสรุปหน่วยที่ 4</p>
<p>4. ขั้นสอนปฏิบัติ</p> <p>4.1 แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2 คน</p> <p>4.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติงานตามใบงานที่ 4</p> <p>4.3 ควบคุมการปฏิบัติงาน</p> <p>4.4 ตรวจสอบผลงานของนักศึกษา</p>	<p>4.1 แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มๆละ 2 คน</p> <p>4.2 นักศึกษาปฏิบัติงานตามใบงานที่ 4</p> <p>4.3 ปฏิบัติงานตามใบงาน</p> <p>4.4 ส่งผลงานการปฏิบัติ</p>	<p>1. ใบตรวจการปฏิบัติงานตามใบงานที่ 4</p>
<p>5. ขั้นการประเมินผล</p> <p>5.1 ครูแจกใบประเมินผลหลังเรียนหน่วยที่ 4</p> <p>5.2 ดูแลนักเรียนไม่ให้ทุจริต</p> <p>5.3 เมื่อครบเวลาที่กำหนดรับแบบทดสอบคืน</p>	<p>5.1 รับใบประเมินผลหลังเรียนหน่วยที่ 4</p> <p>5.2 ทำแบบทดสอบหลังเรียน</p> <p>5.3 เมื่อครบเวลาที่กำหนดส่งแบบทดสอบคืน</p>	<p>1. แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 4 จำนวน 17 ข้อ</p>
<p>6. ขั้นมอบหมายงาน</p>		

6.1 มอบหมายให้นักเรียนไปค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กระแสตรงแล้วทำรายงานส่งสัปดาห์ต่อไป	6.1 รับมอบหมายงาน	1. ใบมอบงานหน่วยที่ 4
7. ขั้นตรวจสอบความเรียบร้อย		
7.1 ตรวจสอบความเรียบร้อยของชุดฝึกและความเรียบร้อยของห้องเรียนห้องปฏิบัติงาน	7.1 ช่วยกันจัดเก็บชุดฝึกและทำความสะอาดห้องเรียนห้องปฏิบัติงานให้เรียบร้อย	1. ใบตรวจสอบความเรียบร้อย

7. สื่อและแหล่งการเรียนรู้

1. หนังสือเรียน **เครื่องกลไฟฟ้า 1** ผู้แต่ง **สุธน แก่นตัน** ผู้จำหน่าย บริษัท ศูนย์หนังสือเมืองไทย จำกัด
2. Power point เรื่อง โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
3. ของจริง ตามรายละเอียดในใบงานที่ 4
4. ใบมอบหมายงานที่ 4

8. หลักฐานการเรียนรู้

ก่อนเรียน

- นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 4

ขณะเรียน

- ให้นักศึกษาอภิปรายเกี่ยวกับการวิเคราะห์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและประสิทธิภาพ

หลังเรียน

- ให้นักเรียนไปค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและประสิทธิภาพที่ใช้งานจริง แล้วทำรายงานส่งในสัปดาห์ต่อไป

9. การวัดและประเมินผล

ก่อนเรียน

ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้ข้อสอบหน่วยที่ 4 จำนวน 17 ข้อ

ขณะเรียน


ถาม – ตอบปัญหา ความสนใจ ความตั้งใจ และการอภิปราย

หลังเรียน

ทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้ข้อสอบหน่วยที่ 4 จำนวน 17 ข้อ

การประเมินผล

1. การประเมินผลโดยใช้แบบประเมินผลหลังการเรียนหน่วยที่ 4 จำนวน 17 ข้อ (แบบเลือกตอบ)
2. สังเกตการมีส่วนร่วมในการเรียน
3. สังเกตจากการตอบคำถาม / การอภิปราย

	แผนการจัดการเรียนรู้	หน่วยที่ 5
	รหัสวิชา30104-2003 ชื่อวิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1	สอนครั้งที่ 7
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้การทำงานและชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้า กระแสตรง	ชั่วโมงรวม 5 ชม.
ชื่อเรื่อง/งานการทำงานและชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง		

สมรรถนะการปฏิบัติงาน

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการทำงานและชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบต่าง ๆ
2. เขียนและต่อวงจรของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบต่าง ๆ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

ความรู้	ทักษะ	คุณธรรม/จริยธรรม
1. อธิบายหลักการทำงานเบื้องต้นของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้	1. ต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบต่าง ๆ ได้	1. ตรงต่อเวลา
2. อธิบายแรงที่เกิดขึ้นบนตัวนำและทิศทางได้	2. ทดสอบจากการต่อของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบต่าง ๆ ได้	2. มีความตระหนักในหน้าที่ของนักศึกษา
3. อธิบายการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้		3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4. อธิบายแรงบิดและกำลังกลที่อาร์เมเจอร์ได้		4. แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ
5. อธิบายชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้		5. แสดงความเคารพด้วยท่าทีที่สุภาพ
6. อธิบายการเกิดอาร์เมเจอร์รีแอกชันในมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้		6. ทำงานด้วยความเต็มใจ


เนื้อหาสาระ

5.1 หลักการทำงานเบื้องต้นของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

ในการทำงานเบื้องต้นของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง จะมีส่วนประกอบ 3 อย่าง คือ

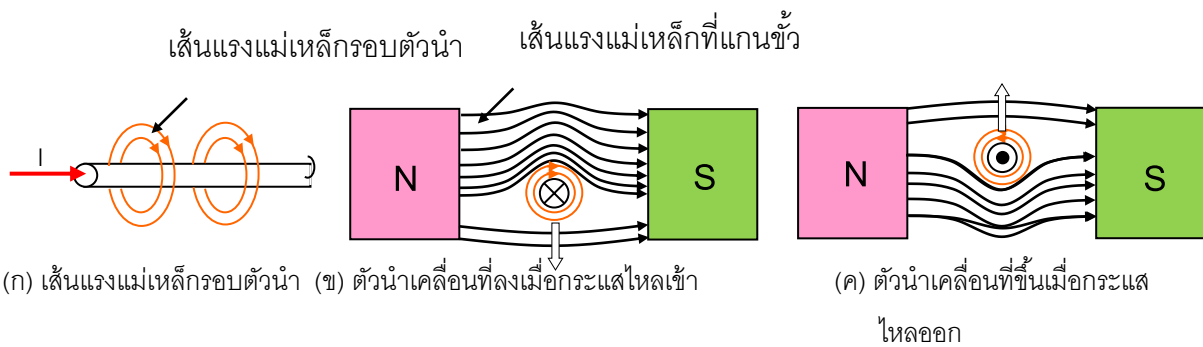1. **ขั้วแม่เหล็ก** โดยขั้วแม่เหล็กจะต้องมีเส้นแรงแม่เหล็ก
2. **ตัวนำ** โดยตัวนำเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านทำให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กรอบตัวนำ
3. **ตัวนำต้องวางอยู่ในสนามแม่เหล็ก** เมื่อตัวนำมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านทำให้เส้นแรงแม่เหล็กจากตัวนำไปกระทำ


กับเส้นแรงแม่เหล็กจากแกนขั้ว ดังรูป เส้นแรงแม่เหล็กทางด้านบนมีความหนาแน่น มากกว่าด้านล่าง ทั้งนี้เพราะว่าเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดจากตัวนำเสริมกับเส้นแรงแม่เหล็กจากแกนขั้วแม่เหล็ก ส่วนด้านล่างมีความหนาแน่นน้อยกว่า จากคุณสมบัติของเส้นแรงแม่เหล็กพยายามยึดตัวเป็นเส้นตรงให้มากที่สุดจึงผลักตัวนำให้เคลื่อนที่ลงด้านล่าง และเมื่อตัวนำมีกระแสไหลออกทำให้เส้นแรงแม่เหล็กทางด้านล่างมีความหนาแน่นมากกว่าด้านบน เพราะเส้นแรงแม่เหล็กจากตัวนำเสริมกับเส้นแรงแม่เหล็กจากแกนขั้วแม่เหล็ก ส่วนด้านบนนั้นมีความหนาแน่นน้อยจึงผลักตัวนำให้เคลื่อนที่ขึ้นด้านบน ดังรูป



รูปที่ 5.1 หลักการทำงานเบื้องต้นของมอเตอร์

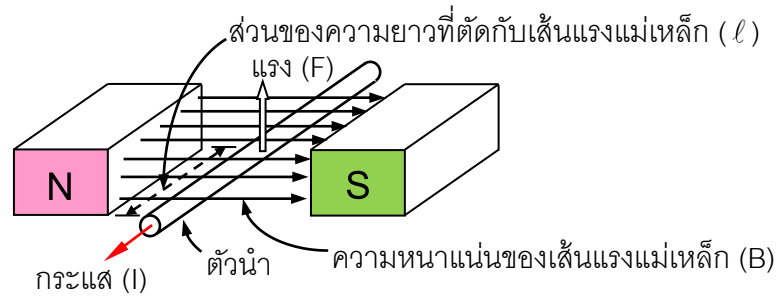5.2 แรงที่เกิดขึ้นบนตัวนำและทิศทาง

ตัวนำเมื่อวางอยู่ในสนามแม่เหล็กและมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำ ผลทำให้ตัวนำนั้นเกิดการเคลื่อนที่ นั่นหมายความว่าเกิดแรงผลักที่ตัวนำ (ธวัชชัย อัครวิบูลย์กุล, 2546: 211) ดังรูปที่ 5.2




รูปที่ 5.2 ตัวนำเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านและเกิดแรงผลักตัวนำ


โดยขนาดของแรงแปรตามกับค่าความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็ก กระแสที่ไหลผ่านตัวนำและความยาวของตัวนำใน ส่วนที่ตัดกับเส้นแรงแม่เหล็ก โดยหน่วยของแรงมีหน่วยเป็นนิวตัน (N)

การหาทิศทางตัวนำ กฎมือซ้ายกล่าวไว้ว่า แบมือซ้ายออกแล้วให้หัวแม่มือตั้งฉากกับนิ้วทั้งสี่ โดยให้เส้นแรงแม่เหล็กจากขั้วเหนือพุ่งเข้าหาอุ้งมือ และให้นิ้วทั้งสี่แทนทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า ดังนั้นนิ้วหัวแม่มือจะชี้

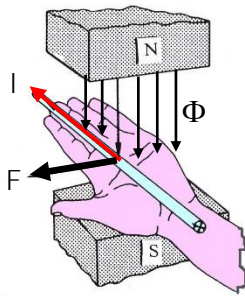ทิศทางของแรงหรือทิศทางของตัวนำ เมื่อมีกระแสไหลเข้าตัวนำเมื่อใช้กฎมือซ้ายได้ทิศทางของแรงมาทางซ้ายและถ้ากระแสไหลออกจากตัวนำก็ได้ทิศทางของแรงมาทางขวา



(ก) กฎมือซ้ายแบ

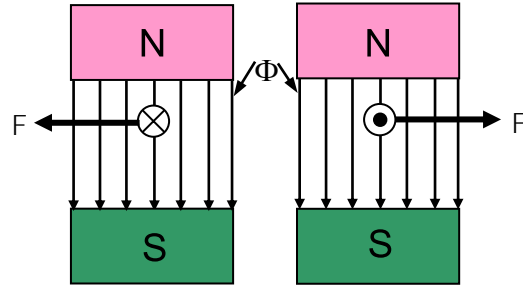


(ข) ทิศทางของแรงเมื่อมีกระแสไหลเข้าและไหลออก

รูปที่ 5.3 กฎมือซ้ายและการหาทิศทางของแรงเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน

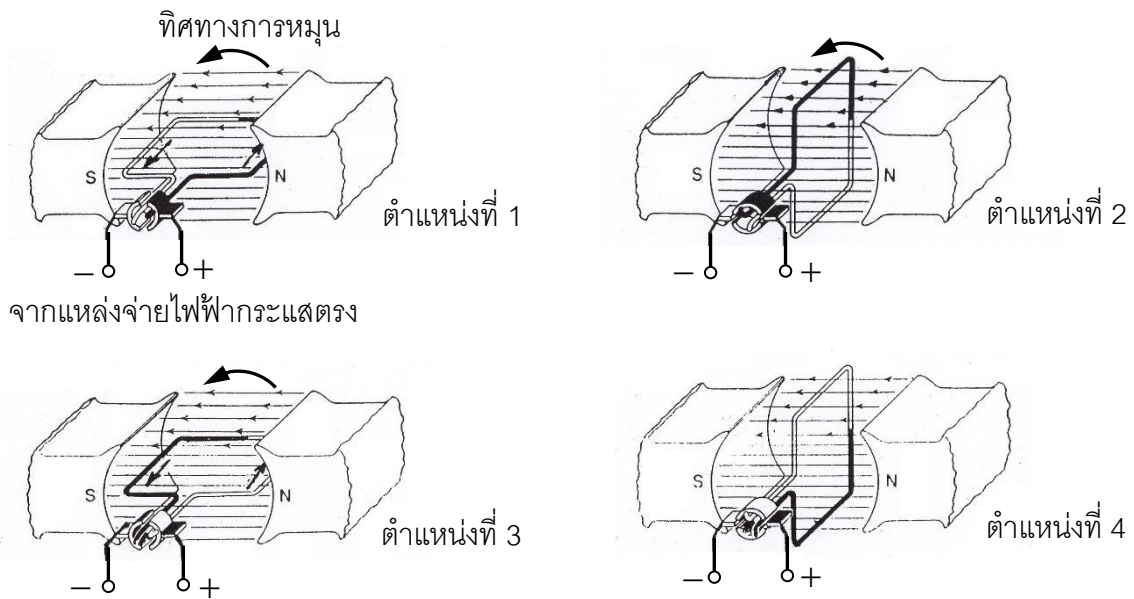5.3 การทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงอย่างง่ายประกอบด้วยขดลวดวางอยู่ระหว่างขั้วของแม่เหล็ก โดยปลายทั้งสองของขดลวดต่อเข้ากับซี่คอมมิวเตเตอร์ซึ่งมีแปรงถ่านสัมผัสอยู่ และมีแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงจากภายนอกต่อเข้ากับแปรงถ่านทั้งสองดังรูป



รูปที่ 5.4 การทำงานเบื้องต้นของมอเตอร์ไฟฟ้า

จากรูปที่ 5.4 ขณะตัวนำกำลังเคลื่อนที่หมุนอยู่ก็จะไปตัดกับเส้นแรงแม่เหล็กของแกนขั้วแม่เหล็กด้วยทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นที่ขดลวด ซึ่งเป็นไปตามกฎของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าและเมื่อใช้กฎมือขวาเห็นว่ามีทิศทางของกระแสตรงข้ามกับที่จ่ายให้ เรียกแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำนี้ว่า **แรงเคลื่อนไฟฟ้านานกลับ (Back e.m.f.)** เนื่องจาก

แรงเคลื่อนไฟฟ้าต้านกลับเกิดขึ้นจากขดลวดตัวนำหมุนตัดเส้นแรงแม่เหล็กของขั้วแม่เหล็กเช่นเดียวกับกรณีของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ดังนั้นจึงมีสมการเช่นเดียวกันกับการหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง คือ

$$E_a = \frac{\Phi P n}{60} \times \frac{Z}{a}$$

5.4 แรงบิดและกำลังกลที่อาร์เมเจอร์

แรงบิด หมายถึง โมเมนต์ของแรงที่เกิดขึ้นจากการหมุน ได้จากผลคูณระหว่างแรงกับแขนของแรง (รัศมีของขดลวดหรือรัศมีของอาร์เมเจอร์) โดยแรงบิดมีหน่วยเป็นนิวตันเมตร (N•m) ดังสมการ


$$T = Fr$$

เมื่อ $T =$ แรงบิด หน่วยเป็น นิวตันเมตร (N•m)

$F =$ แรงทั้งหมดบนตัวนำ หน่วยเป็น นิวตัน (N)

$r =$ รัศมีของขดลวด หรืออาร์เมเจอร์ หน่วยเป็น (m)

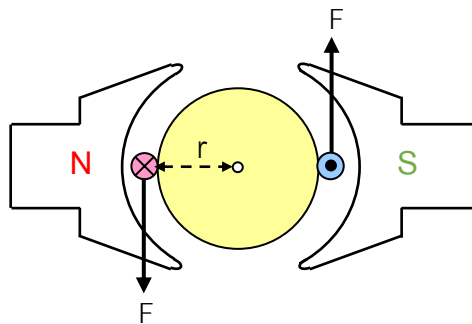กำลังกล หมายถึง กำลังที่เกิดขึ้นบนอาร์เมเจอร์ขณะที่อาร์เมเจอร์หมุนไป โดยกำลังส่วนนี้แปรสภาพจากพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายเข้ามาไปเป็นพลังงานกลที่อาร์เมเจอร์ โดยหน่วยของกำลังกลที่อาร์เมเจอร์มีหน่วยเป็น จูลต่อวินาที (Joules/s) หรือวัตต์



รูปที่ 5.5 การเกิดกำลังกลที่อาร์เมเจอร์

เมื่อพิจารณาจากรูปที่ 5.5 จะได้ว่างานที่เกิดขึ้นใน 1 รอบ ได้จากผลคูณของแรงกับระยะทาง

$$W = Fs$$

เมื่อ $W =$ งาน หน่วยเป็น นิวตันเมตรหรือจูล (N•m)

$s =$ ระยะทาง หน่วยเป็นเมตร (m)

โดยอาร์เมเจอร์หมุน 1 รอบ ให้ระยะทาง (s) เท่ากับ $2\pi r$ ก็คือเส้นรอบวงของอาร์เมเจอร์

ดังนั้น
$$W = Fs = F2\pi r$$

และ งานที่เกิดขึ้นใน 1 รอบ/วินาที ได้กำลังกล = $F2\pi r$ จูล/วินาที

ดังนั้น งานที่เกิดขึ้นใน n รอบ/วินาที ได้กำลังกล = $F2\pi r n$ จูล/วินาที

นั่นคือ
$$P_m = 2\pi Fr n$$

แต่ $T = Fr$ และ n เป็นรอบ/นาที จะได้

$$P_m = \frac{2\pi T n}{60}$$

หรือ $P_m = 0.105Tn$

เมื่อ $P_m =$ กำลังกลที่อาร์เมเจอร์หน่วยเป็น วัตต์ (W)

ตัวอย่างที่ 5.1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 6 ขั้ว จำนวนตัวนำทั้งหมด 192 ตัวนำ พันแบบซิมเพล็กซ์แลปมีจำนวนเส้นแรงแม่เหล็ก 62.5 mWb เมื่อทำงานมีแรงบิดที่อาร์เมเจอร์ 8 N•m ที่ความเร็วรอบ 1200 r/min จงคำนวณหา

ก. แรงดันไฟฟ้าต้านกลับที่อาร์เมเจอร์

ข. กำลังกลที่อาร์เมเจอร์

วิธีทำ โจทย์กำหนดค่าต่าง ๆ ดังนี้

$$\begin{aligned}
 P &= 6 \text{ ขั้ว} & Z &= 192 \text{ ตัวนำ} \\
 n &= 1200 \text{ r/min} & \Phi &= 62.5 \times 10^{-3} \text{ Wb} \\
 a &= P = 6 & T &= 8 \text{ N}\cdot\text{m}
 \end{aligned}$$

ก. แรงดันไฟฟ้าต้านกลับที่อาร์เมเจอร์

$$\begin{aligned}
 E_a &= \frac{\Phi P n Z}{60a} \\
 &= \frac{62.5 \times 10^{-3} \times 6 \times 1200 \times 192}{60 \times 6} \\
 E_a &= 240 \text{ V}
 \end{aligned}$$

แรงดันไฟฟ้าต้านกลับที่อาร์เมเจอร์มีค่าเท่ากับ **240 V** [ตอบ](#)

ข. กำลังกลที่อาร์เมเจอร์

$$\begin{aligned}
 P_m &= 0.105Tn = 0.105 \times 8 \times 1200 \\
 P_m &= 1008 \text{ W}
 \end{aligned}$$

กำลังกลที่อาร์เมเจอร์มีค่าเท่ากับ **1008 W** [ตอบ](#)

5.5 ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

การแบ่งชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง แบ่งเหมือนกันกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ดังนี้

5.5.1 มอเตอร์ไฟฟ้าแบบกระตุ้นแยก (Separately excited motor) โดยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบกระตุ้น-แยกต้องนำแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงจากภายนอกมากระตุ้นที่ขดลวดสนามแม่เหล็กและยังมีแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงอีก 1 แหล่งจ่ายมาจ่ายให้กับขดลวดอาร์เมเจอร์ เนื่องจากมอเตอร์ไฟฟ้าแบบกระตุ้นแยกจะต้องมีแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 2 แหล่งจ่าย จึงไม่นิยมนำมาใช้กับงานทั่วไปมากนักแต่มอเตอร์ไฟฟ้าแบบกระตุ้นแยกนี้ถูกนำมาใช้กับงานเฉพาะอย่างเช่นกรณีพิเศษเท่านั้น

5.5.2 มอเตอร์ไฟฟ้าแบบชัณฑ์ (Shunt motor) เป็นการนำขดลวดสนามแม่เหล็กแบบชัณฑ์มาต่อขนานกับขดลวดอาร์เมเจอร์


5.5.3 มอเตอร์ไฟฟ้าแบบซีรี่ส์ (Series motor) เป็นการนำขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซีรี่ส์มาต่ออนุกรมกับขดลวดอาร์เมเจอร์

5.5.4 มอเตอร์ไฟฟ้าแบบคอมปาวด์ (Compound motor) เป็นการนำขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซีรี่ส์และขดลวดสนามแม่เหล็กแบบชัณฑ์มาต่อร่วมกันกับขดลวดอาร์เมเจอร์ ซึ่งแบ่งได้อีก 2 แบบ คือ

1. แบ่งตามลักษณะการต่อ ซึ่งยังแบ่งได้ออกเป็น 2 แบบ คือ

(1) แบบลวงชันต์คอมปาวด์ (Long shunt compound) แบบนี้เป็นการต่อโดยนำขดลวด สนามแม่เหล็กแบบ ซีรีส์มาต่ออนุกรมกับขดลวดอาร์เมเจอร์ก่อน จากนั้นจึงนำมาต่อขนานกับขดลวดสนามแม่เหล็กแบบชัณฑ์ ดังรูป

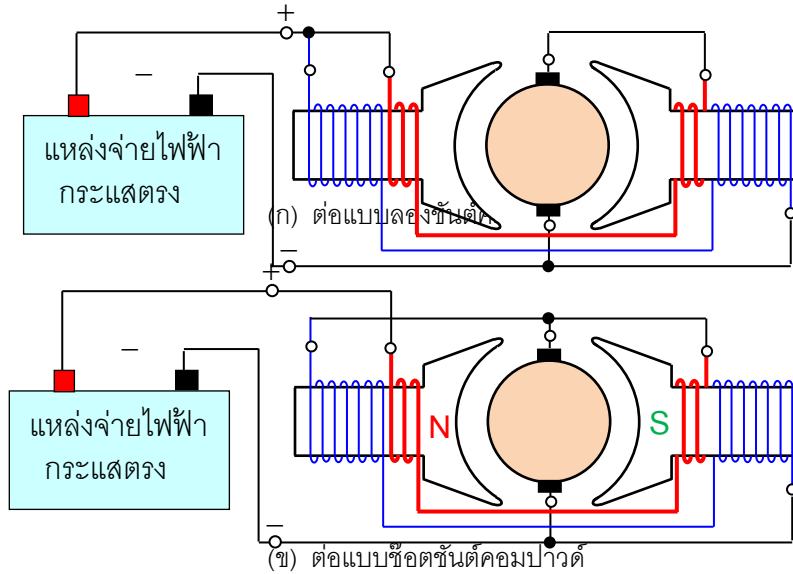(2) แบบช็อตชันต์คอมปาวด์ (Short shunt compound) แบบนี้เป็นการต่อโดยนำขดลวดสนามแม่เหล็กแบบชัณฑ์มาต่อขนานกับขดลวดอาร์เมเจอร์ก่อน จากนั้นจึงนำมาต่ออนุกรมกับขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซีรีส์ ดังรูป




รูปที่ 5.6 การต่อมอเตอร์ไฟฟ้าตามลักษณะการต่อ

2. แบ่งตามลักษณะการสร้างเส้นแรงแม่เหล็ก ซึ่งยังแบ่งได้ออกเป็น 2 แบบ คือ

(1) แบบสร้างเส้นแรงแม่เหล็กเสริมกัน (Cumulative compound) โดยเส้นแรงแม่เหล็กจากขดลวด สนามแม่เหล็กแบบซีรีส์ (Φ_s) สร้างเส้นแรงแม่เหล็กเสริมกับขดลวดสนามแม่เหล็กแบบชัณฑ์ (Φ_f) ซึ่งขึ้นอยู่กับทิศทางการไหลของ กระแสไฟฟ้าและทิศทางการพันของขดลวดสนามแม่เหล็ก ดังรูป สมมติให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลในขดลวดสนามแม่เหล็กทั้งสองมี ทิศทางเดียวกันโดย I_f ไหลเข้าต้นขดลวดออกที่ปลายขดลวดและ I_s ก็ไหลเข้าต้นขดลวดออกที่ปลายขดลวดเช่นกัน ดังนั้นเส้นแรงแม่เหล็กจากขดลวดสนามแม่เหล็ก ทั้งสองไปในทิศทางเดียวกันและเสริมกัน

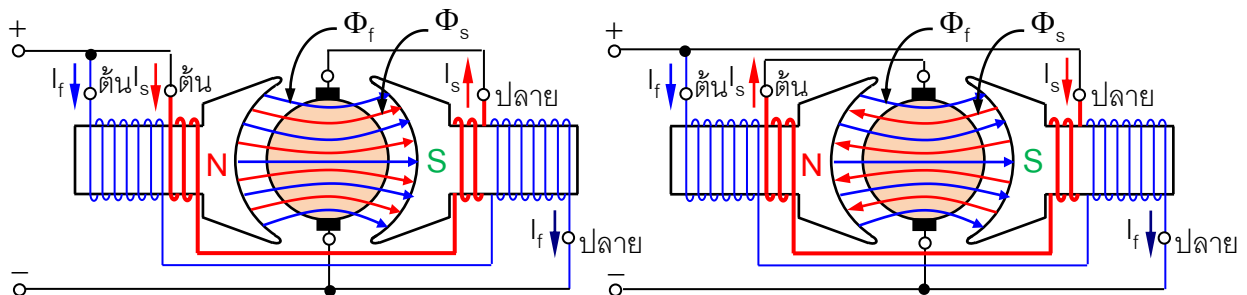(2) แบบสร้างเส้นแรงแม่เหล็กหักล้างกัน (Differential compound) โดยเส้นแรงแม่เหล็กจากขดลวด สนามแม่เหล็กแบบซีรีส์สร้างเส้นแรงแม่เหล็กหักล้างกับขดลวดสนามแม่เหล็กแบบชัณฑ์ ซึ่งขึ้นอยู่กับทิศทางการไหลของ กระแสไฟฟ้า ดังรูป โดย I_f ไหลเข้าต้นขดลวดและออกที่ปลายขดลวด ส่วน I_s ไหลเข้าที่ปลายขดลวดและออกที่ต้นขดลวด ดังนั้นเส้นแรงแม่เหล็กจากขดลวดสนามแม่เหล็กทั้งสองก็จะมีทิศทางตรงข้ามกันและหักล้างกัน




(ก) ต่อแบบสร้างเส้นแรงแม่เหล็กเสริมกัน (ข) ต่อแบบสร้างเส้นแรงแม่เหล็กหักล้างกัน

รูปที่ 5.7 การต่อมอเตอร์ไฟฟ้าตามลักษณะการสร้างเส้นแรงแม่เหล็ก

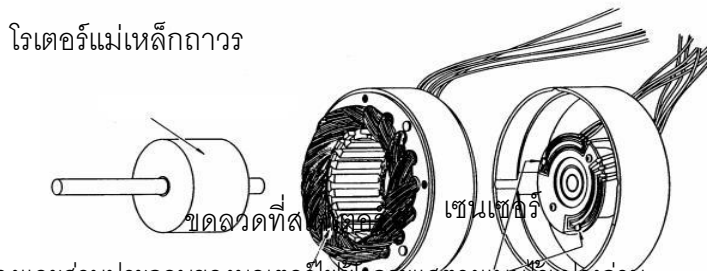
5.5.5 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน (Brushless direct current motor)

จากการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบต่าง ๆ ที่กล่าวมา ซึ่งเมื่อทำงานและมีโหลดจะเกิดประกายไฟขึ้นที่ซี่คอมมิวเตเตอร์กับแปรงถ่านซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่ต้องมีการดูแลรักษาซ่อมบำรุง นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการสูญเสียที่ขดลวดอาร์เมเจอร์อีกด้วย เมื่อหน้าที่ของคอมมิวเตเตอร์และแปรงถ่านถูกแทนด้วยสวิตซ์อิเล็กทรอนิกส์มอเตอร์ก็แทบที่จะไม่ต้องการดูแลรักษา มอเตอร์ที่วานี้ก็คือ **มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน** โครงสร้างและส่วนประกอบที่สำคัญซึ่งได้แก่ สเตเตอร์และโรเตอร์แม่เหล็กถาวร และตัวเซนเซอร์ ซึ่งแสดงดังรูปที่ 5.8




รูปที่ 5.8 แสดงโครงสร้างและส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน

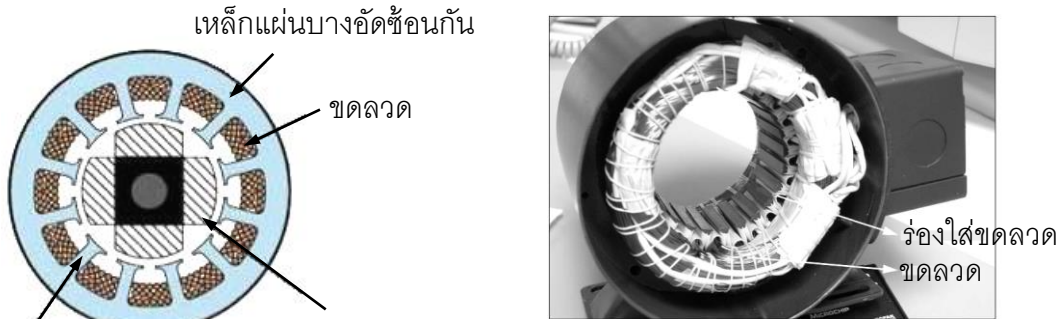1. สเตเตอร์ จะทำมาจากเหล็กแผ่นบางเขาเป็นร่องแล้วนำมาอัดซ้อนกันโดยที่สเตเตอร์มีขดลวดพันอยู่หลายชุดดังรูป โดยมีหน้าที่สร้างขั้วแม่เหล็กเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน




รูปที่ 5.9 แสดงขั้วแม่เหล็กของสเตเตอร์และขดลวดที่พันอยู่ที่สเตเตอร์

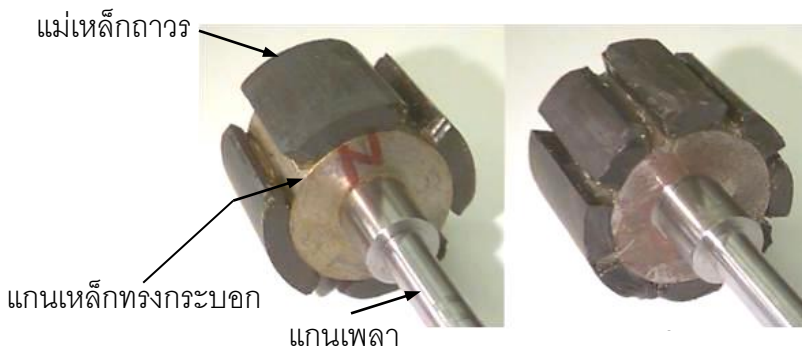2. โรเตอร์แม่เหล็กถาวร เป็นแม่เหล็กถาวรที่ยึดติดกับแกนเหล็กรูปทรงกระบอกของแกนเพลลา ดังรูป เป็นโรเตอร์แม่เหล็กถาวรแบบ 4 ขั้วและแบบ 8 ขั้ว




รูปที่ 5.10 แสดงโรเตอร์แม่เหล็กถาวรแบบ 4 ขั้วและแบบ 8 ขั้ว

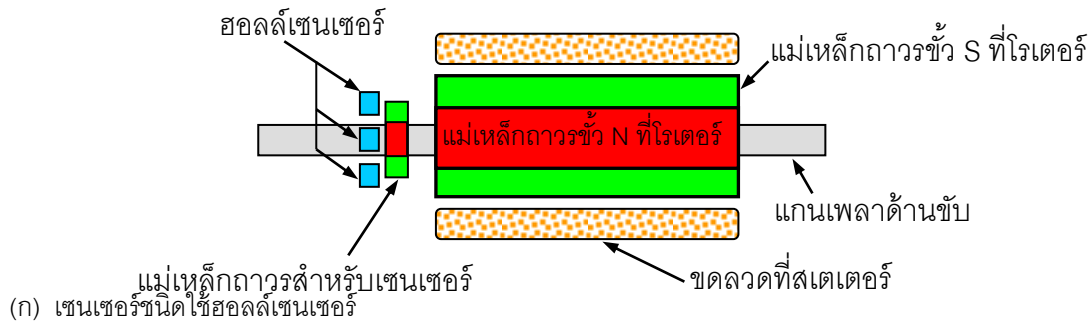3. เซนเซอร์ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับตำแหน่งของโรเตอร์ (หรือขั้วแม่เหล็ก) เพื่อนำสัญญาณ ไปใช้ในการควบคุมสวิตซ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แทนคอมมิวเตเตอร์และแปรงถ่านโดยส่วนใหญ่เซนเซอร์ที่ใช้มักเป็นฮอลล์เซนเซอร์ (Hall sensor) ดังรูปหรือเซนเซอร์ชนิดใช้แสงตรวจจับ (Optical sensor) ดังรูป



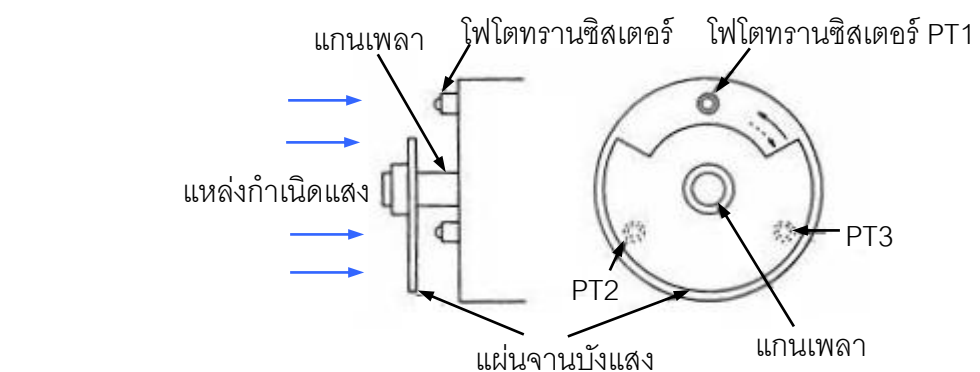รูปที่ 5.11 แสดงเซนเซอร์ที่ใช้ตรวจจับตำแหน่งของโรเตอร์ชนิดต่าง ๆ



(ข) เซนเซอร์ชนิดใช้แสงตรวจจับ ด้านข้างของมอเตอร์ ด้านหน้าของมอเตอร์

รูปที่ 5.11 แสดงเซนเซอร์ที่ใช้ตรวจจับตำแหน่งของโรเตอร์ชนิดต่าง ๆ

5.6 การเกิดอาร์เมเจอร์รีแอกชันในมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

อาร์เมเจอร์รีแอกชัน หมายถึง การเกิดเส้นแรงแม่เหล็กจากขดลวดอาร์เมเจอร์เมื่อมอเตอร์นั้นมีโหลดที่เพลลา โดยเส้นแรงแม่เหล็กจากขดลวดอาร์เมเจอร์ไปกระทำกับเส้นแรงแม่เหล็กที่แกนขั้ว ทำให้ เส้นแรงแม่เหล็กที่แกนขั้วเกิดการบิดเบี้ยวไป โดยการเกิดอาร์เมเจอร์รีแอกชันอธิบายได้ดังนี้

จากผลการเกิดอาร์เมเจอร์รีแอกชันในมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ทำให้แรงดันไฟฟ้าต้านกลับลดลงและนอกจากนี้ยังทำให้เกิดประกายไฟที่หน้าแปรงถ่านกับซี่คอมมิวเตเตอร์ ดังนั้นการแก้อาร์เมเจอร์รีแอกชันในมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงก็กระทำได้เช่นเดียวกันกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ดังนี้

1. เลื่อนตำแหน่งแปรงถ่าน โดยเลื่อนแปรงถ่านไปยังตำแหน่งแกนนิวทรัลใหม่ โดยจะต้องเลื่อนในทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการหมุนของอาร์เมเจอร์
2. ใส่ขั้วแทรกหรืออินเตอร์โพล เป็นขั้วแม่เหล็กเล็ก ๆ ที่แทรกไว้กึ่งกลางขั้วแม่เหล็กหลัก เช่นเดียวกันกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

3. พันซ์ดลวดชดเชย ชดลวดชดเชยพันจากทองแดงเส้นโตและวางอยู่ในร่องบริเวณผิวด้านหน้าของขั้วแม่เหล็กหลัก เช่นเดียวกับกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

ขั้นตอนการสอน (กิจกรรมของครู)	ขั้นตอนการเรียนรู้ (กิจกรรมผู้เรียน)	เครื่องมือ/การวัดผล ประเมินผล
<p>1. นำเข้าสู่บทเรียน</p> <p>1.1 ครูบอกจุดประสงค์ของการเรียนในหน่วยเรียนนี้</p> <p>1.2 ครูสอบถามความสำคัญของความรู้การทำงานและชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง</p> <p>1.3 ครูแจกแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 5</p>	<p>1.1 นักเรียนรับฟังจุดประสงค์ของการเรียนในหน่วยเรียนนี้</p> <p>1.2 นักเรียนบอกความสำคัญของการทำงานและชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง</p> <p>1.3 นักเรียนทำทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 5</p>	<p>1. คำถามประจำหน่วย</p> <p>2. แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 5</p>
<p>2. สอนทฤษฎี</p> <p>2.1 ครูอธิบายเรื่อง การทำงานและชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง โดยใช้สื่อประกอบ</p> <p>2.2 ชักถามปัญหาเกี่ยวกับการทำงานและชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง</p>	<p>2.1 รับฟังคำบรรยายและตอบคำถามจากครู</p> <p>2.2 ตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น</p>	<p>1. power point หน่วยที่ 5</p> <p>2. คำถามหน่วยที่ 5</p>
<p>3. ขั้นสรุป</p> <p>3.1 ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปและครูซักถามปัญหาข้อสงสัย</p>	<p>3.1 นักเรียนช่วยครูสรุปและตอบคำถาม</p> <p>3.2 จัดบทที่กย่อ</p>	<p>1. ใบสรุปหน่วยที่ 5</p>
<p>4. ขั้นสอนปฏิบัติ</p> <p>4.1 แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2 คน</p> <p>4.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติงานตามใบงานที่ 5</p> <p>4.3 ควบคุมการปฏิบัติงาน</p> <p>4.4 ตรวจผลงานของนักศึกษา</p>	<p>4.1 แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มๆละ 2 คน</p> <p>4.2 นักศึกษาปฏิบัติงานตามใบงานที่ 5</p> <p>4.3 ปฏิบัติงานตามใบงาน</p> <p>4.4 ส่งผลงานการปฏิบัติ</p>	<p>1. ใบตรวจการปฏิบัติงานตามใบงานที่ 5</p>
<p>5. ขั้นการประเมินผล</p> <p>5.1 ครูแจกใบประเมินผลหลังเรียนหน่วยที่ 5</p> <p>5.2 ดูแลนักเรียนไม่ให้ทุจริต</p> <p>5.3 เมื่อครบเวลาที่กำหนดรับแบบทดสอบคืน</p>	<p>5.1 รับใบประเมินผลหลังเรียนหน่วยที่ 5</p> <p>5.2 ทำแบบทดสอบหลังเรียน</p> <p>5.3 เมื่อครบเวลาที่กำหนดส่งแบบทดสอบคืน</p>	<p>1. แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 5 จำนวน 17 ข้อ</p>
<p>6. ขั้นมอบหมายงาน</p>		

6.1 มอบหมายให้นักเรียนไปค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแล้วทำรายงานส่งสัปดาห์ต่อไป	6.1 รับมอบหมายงาน	1. ใบมอบงานหน่วยที่ 5
7. ขั้นตรวจสอบความเรียบร้อย		
7.1 ตรวจสอบความเรียบร้อยของชุดฝึกและความเรียบร้อยของห้องเรียนห้องปฏิบัติงาน	7.1 ช่วยกันจัดเก็บชุดฝึกและทำความสะอาดห้องเรียนห้องปฏิบัติงานให้เรียบร้อย	1. ใบตรวจสอบความเรียบร้อย

7. สื่อและแหล่งการเรียนรู้

1. หนังสือเรียน **เครื่องกลไฟฟ้า 1** ผู้แต่ง **สุธน แก่นตัน** ผู้จำหน่าย บริษัท ศูนย์หนังสือเมืองไทย จำกัด
2. Power point เรื่อง โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
3. ของจริง ตามรายละเอียดในใบงานที่ 5
4. ใบมอบหมายงานที่ 5

8. หลักฐานการเรียนรู้

ก่อนเรียน

- นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 5

ขณะเรียน

- ให้นักศึกษาอภิปรายเกี่ยวกับการทำงานและชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

หลังเรียน

- ให้นักเรียนไปค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานและชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงที่ใช้งานจริง แล้วทำรายงานส่งในสัปดาห์ต่อไป

9. การวัดและประเมินผล

ก่อนเรียน

ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้ข้อสอบหน่วยที่ 5 จำนวน 17 ข้อ

ขณะเรียน

ถาม – ตอบปัญหา ความสนใจ ความตั้งใจ และการอภิปราย

หลังเรียน

ทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้ข้อสอบหน่วยที่ 5 จำนวน 17 ข้อ

การประเมินผล

1. การประเมินผลโดยใช้แบบประเมินผลหลังการเรียนหน่วยที่ 5 จำนวน 17 ข้อ (แบบเลือกตอบ)
2. สังเกตการมีส่วนร่วมในการเรียน

3. สืบเนื่องจากคำตอบคำถาม / การอภิปราย